

UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Departamento de Engenharias e Ciências Exatas
Campus de Foz do Iguaçu

Microprogramação – microinstruções

Profs.: Newton Spolaôr e Fabiana Frata

Apoio: Camile Bordini

Adaptações de: R. Siegfried (U. Adelphi), C. Merimovich (Tel-Aviv Acad. Coll.),

M. Malek (Humboldt-Universität Zu Berlin)


Microinstruções

(lembrete sobre microinstrução)

- Uma **microinstrução** pode ser entendida como uma instrução para controle em baixo nível
- Por meio de uma microinstrução, é possível **ativar sinais de controle** da microarquitetura
- **Microinstruções** compõem um *microprograma*, (assim como instruções de máquina compõem um código Assembly)
- Assim como ocorrem com as instruções para arquitetura RISC-V, as microinstruções possuem um formato pré-definido
- Na microarquitetura exemplo, esse formato é dado por **32 bits** distribuídos em **13 campos**.



Microinstruções

(layout de microinstrução)

 


Na sua opinião, para que serve cada um dos 13 campos?

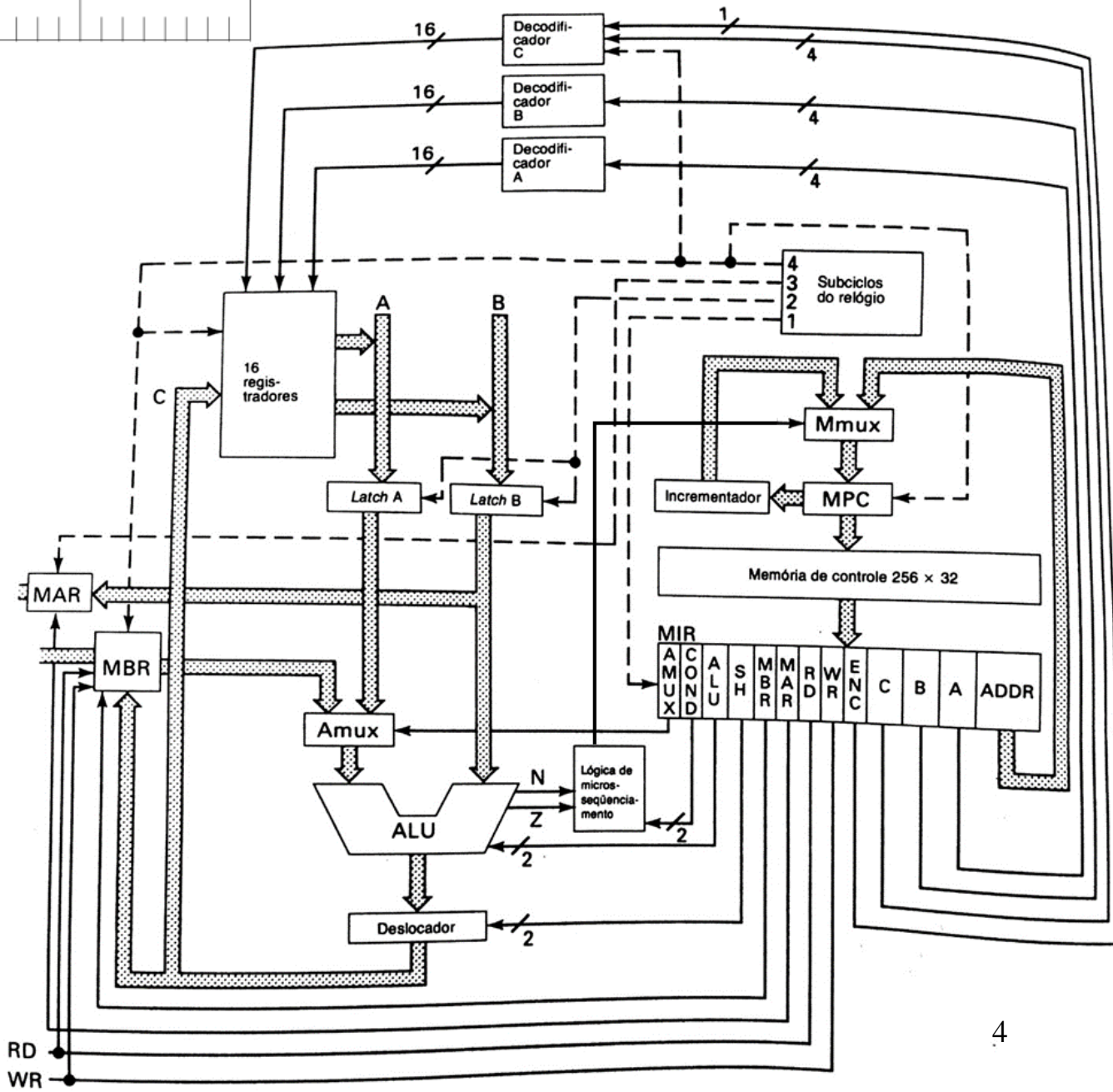 (vide caminho de dados a seguir para facilitar)



Microinstruções


(layout de microinstrução)

 


- **AMUX:**

- Multiplexador que controla a **entrada do operando esquerdo da Unidade Lógica Aritmética** (*Latch A*);
- Seu valor pode ser: **0**: quando a entrada for o conteúdo de um registrador; e **1**: quando a entrada for um dado da memória que estará armazenado no registrador **MBR**.

Caminho de dados

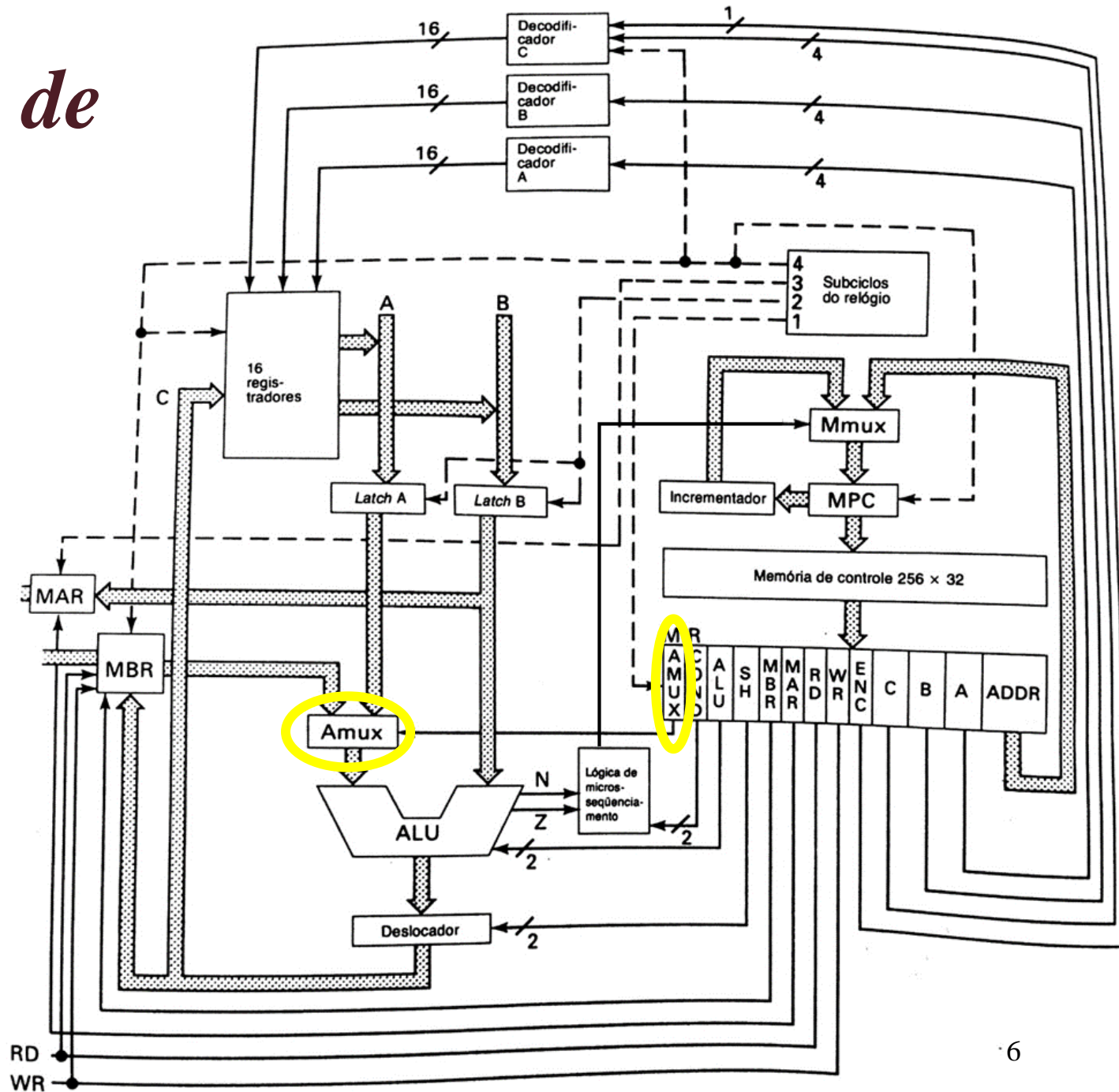

 


N=1: se bit de mais alta ordem do resultado da ALU é 1
N=0: caso contrário

Z=1: se resultado da ALU é zero
Z=0: caso contrário

• **COND**:


- Sinal de controle que entra na **unidade lógica de microsequenciamento**, a fim de informar se deve ou não acontecer um desvio dentro do microcódigo
- Considera os sinais denominados **N** (**negative**) e **Z** (**zero**) do resultado gerado pela ALU
- Os valores que este sinal de controle pode assumir são:
 - **0**: não desvie
 - **1**: desvie se **N = 1**
 - **2**: desvie se **Z=1**
 - **3**: desvie sempre

Caminho de dados

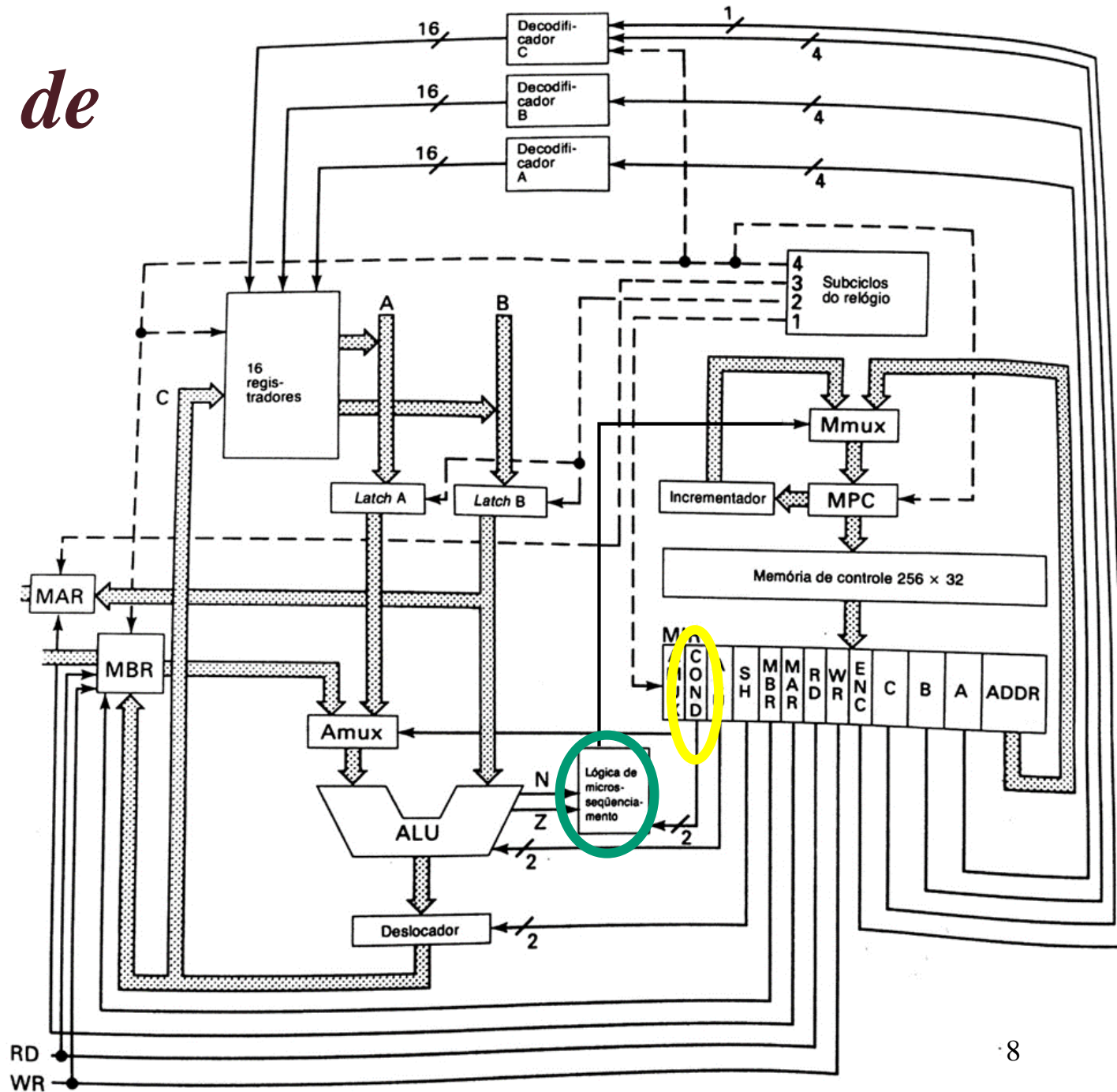

Microinstruções


(layout de microinstrução)

 

•ALU:


- Sinal de controle que indica a **operação** que a **ALU** deverá **executar** neste ciclo de clock.
- Os valores que este sinal pode assumir são:
 - **0**: soma ($A + B$)
 - **1**: and ($A \text{ AND } B$)
 - **2**: repetir a entrada (A)
 - **3**: complemento da entrada (NOT A)

Caminho de dados

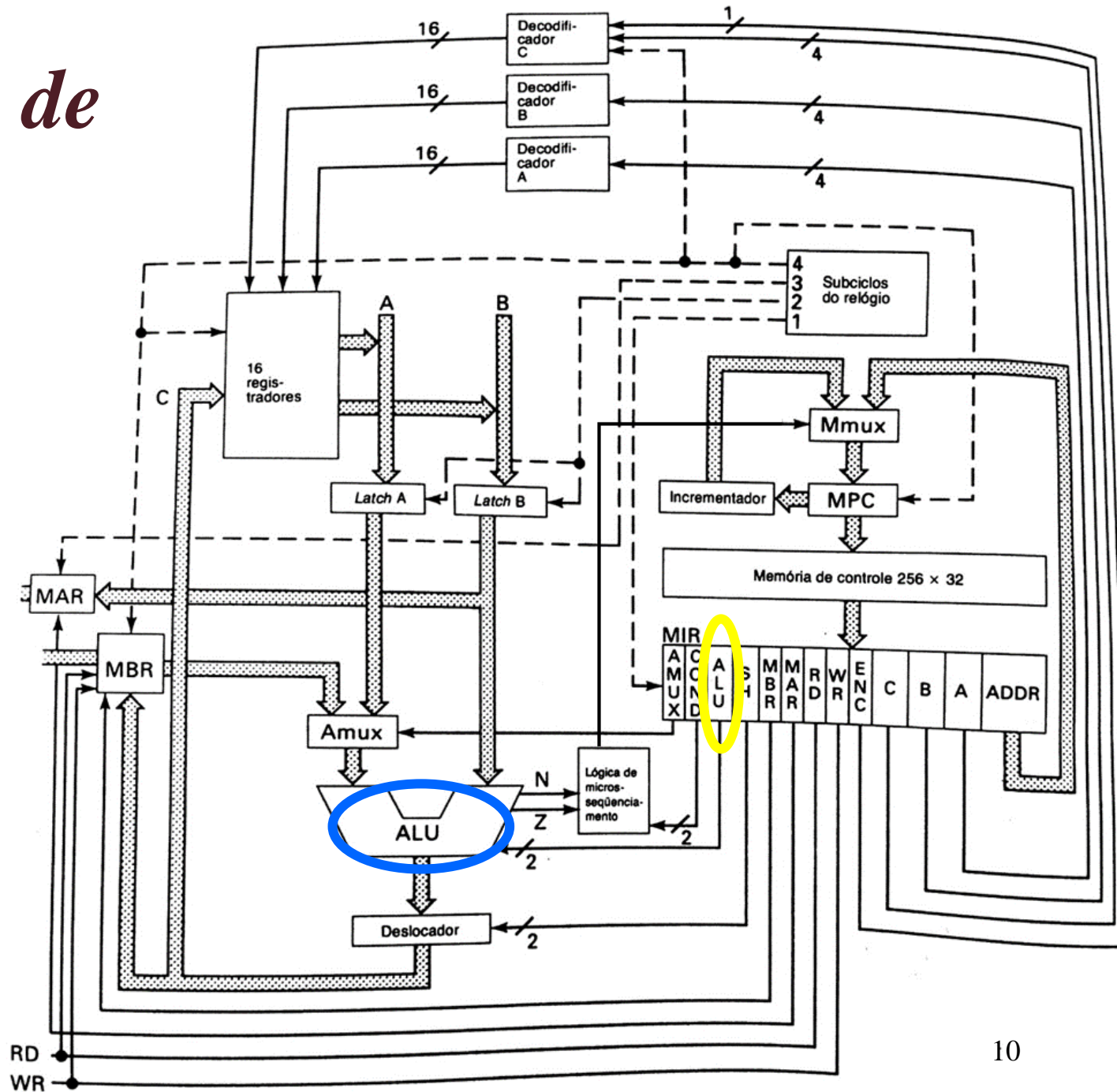

Microinstruções


(layout de microinstrução)

 

•SH:


- Sinal que indica **quando irá ocorrer um deslocamento**.
- Seus valores podem ser:
 - **0**: não desloque
 - **1**: desloque 1 bit à esquerda (SHIFT LEFT)
 - **2**: desloque 1 bit à direita (SHIFT RIGHT)

Caminho de dados

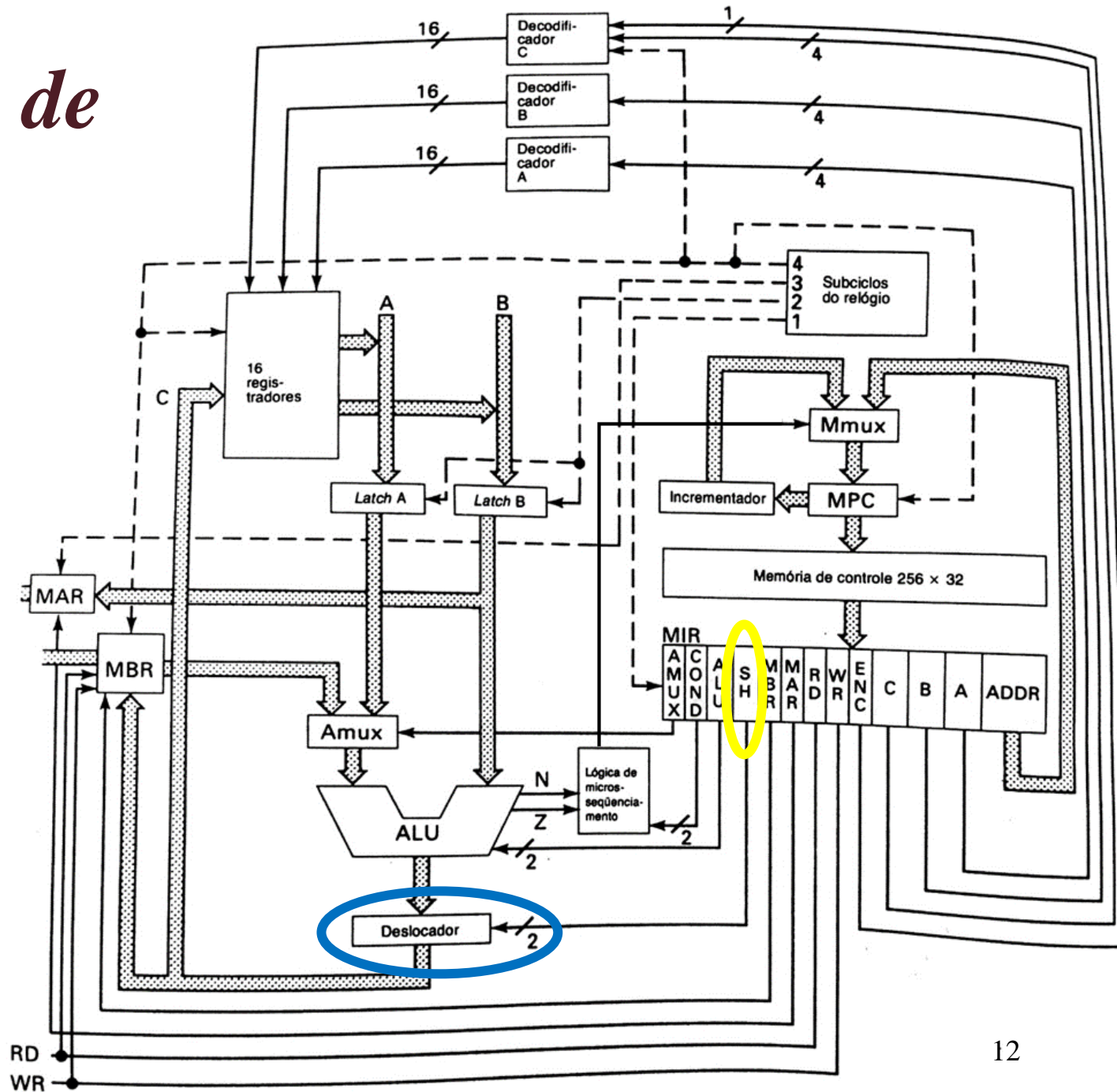

Microinstruções


(layout de microinstrução)

 

- **MBR:**


- Sinal de controle que assume os seguintes valores:
 - **1**: indica que o registrador **MBR** será carregado com o valor de saída do deslocador
 - **0**: indica que não vai ser carregado.

Caminho de dados

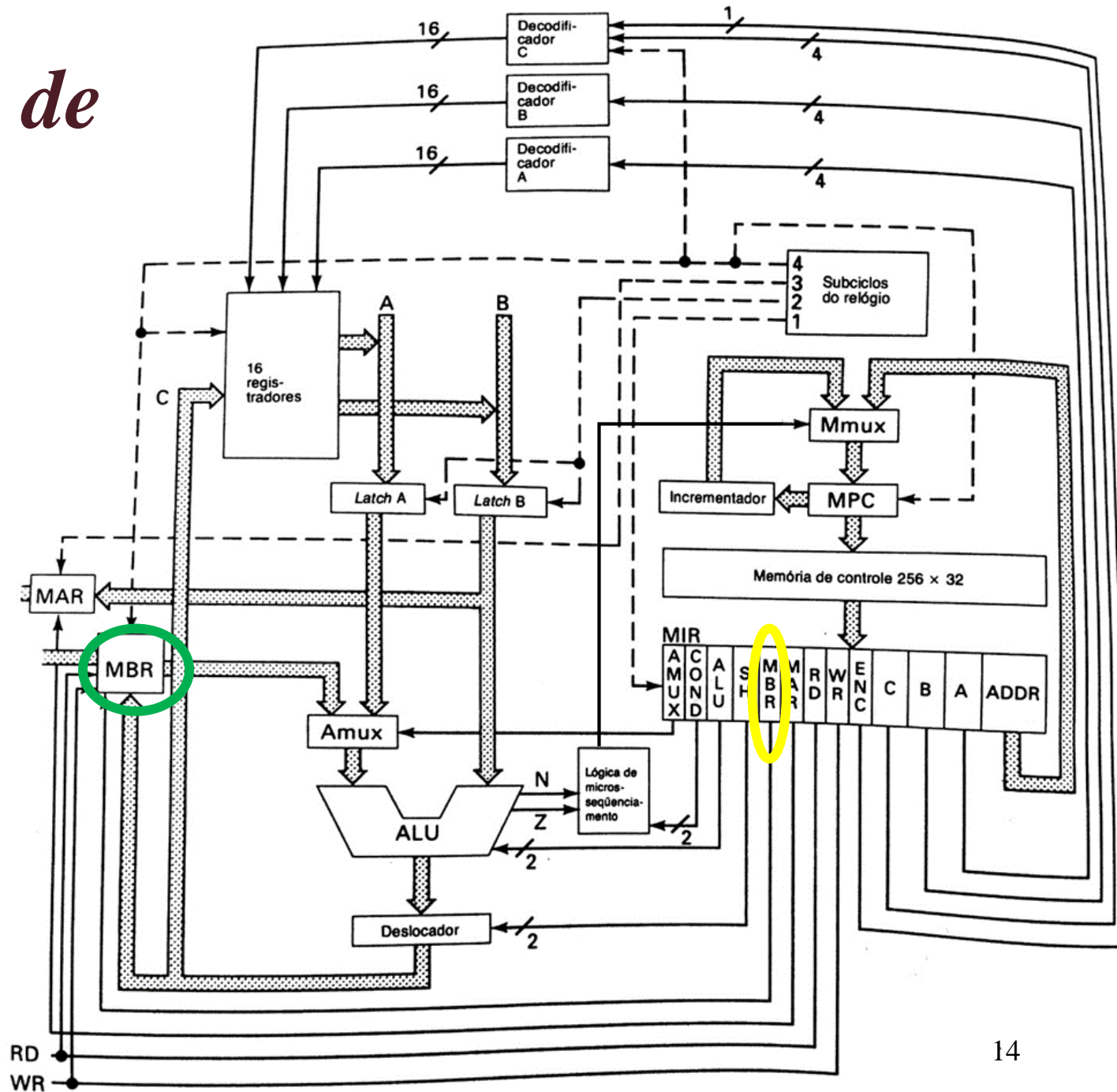

Microinstruções


(layout de microinstrução)

 

- **MAR:**


- Sinal de controle que assume os seguintes valores:
 - **1**: indica que o registrador **MAR** será carregado com o valor contido no **registrador B**
 - **0**: indica que não vai ser carregado.

Caminho de dados

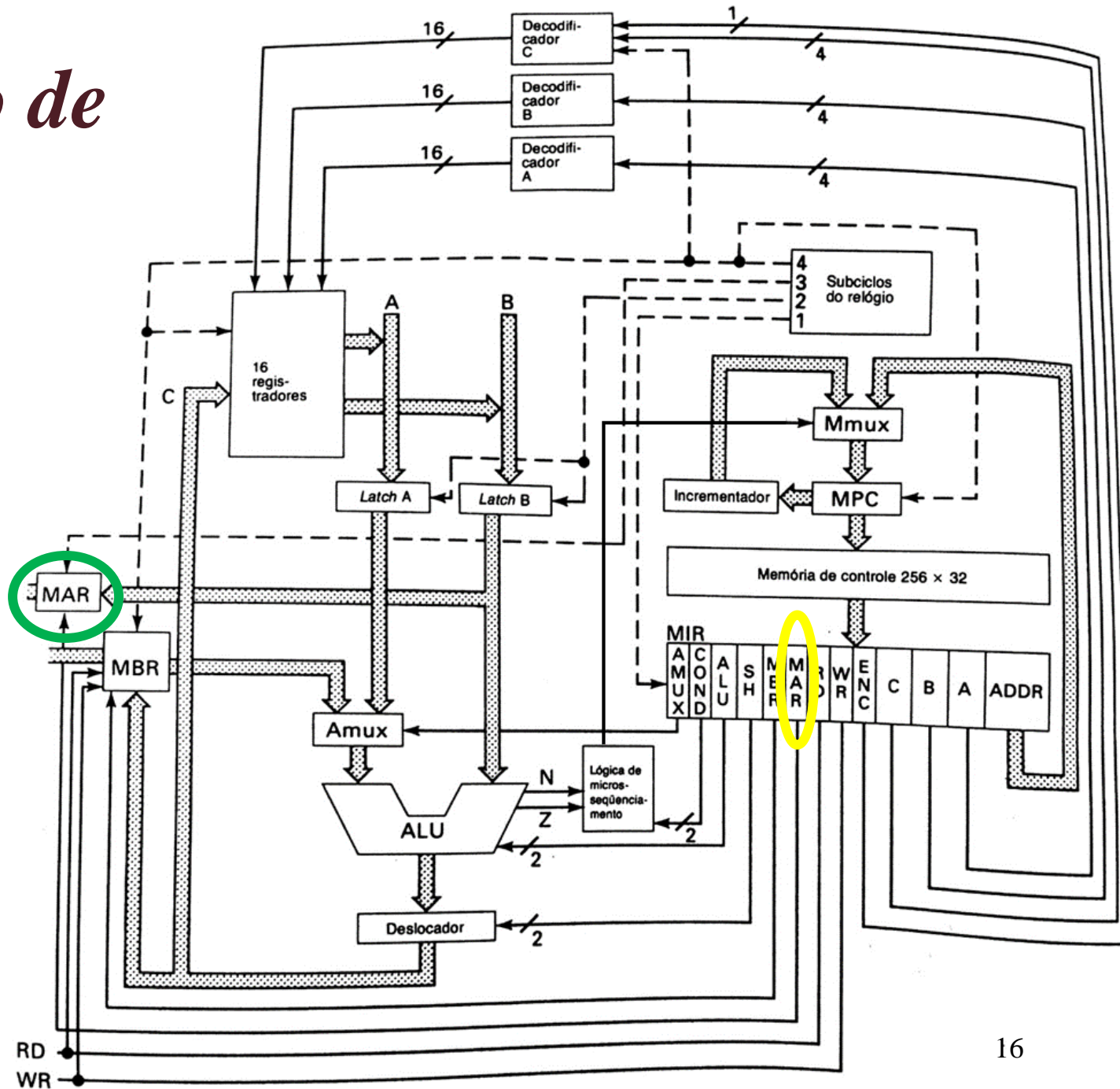


Microinstruções

(layout de microinstrução)

 


- **RD**: quando este sinal de controle está com valor **1**, o **dado**, contido no endereço de memória especificado pelo registrador **MAR**, é **lido** da memória e colocado em **MBR** (**READ**).
- **WR**: quando este sinal de controle está com valor **1**, o **conteúdo** do registrador **MBR** é **escrito** na memória, no endereço especificado pelo registrador **MAR** (**WRITE**, ou **STORE**).
- **ENC**: indica se vai haver escrita no **registrador destino**.

Caminho de dados

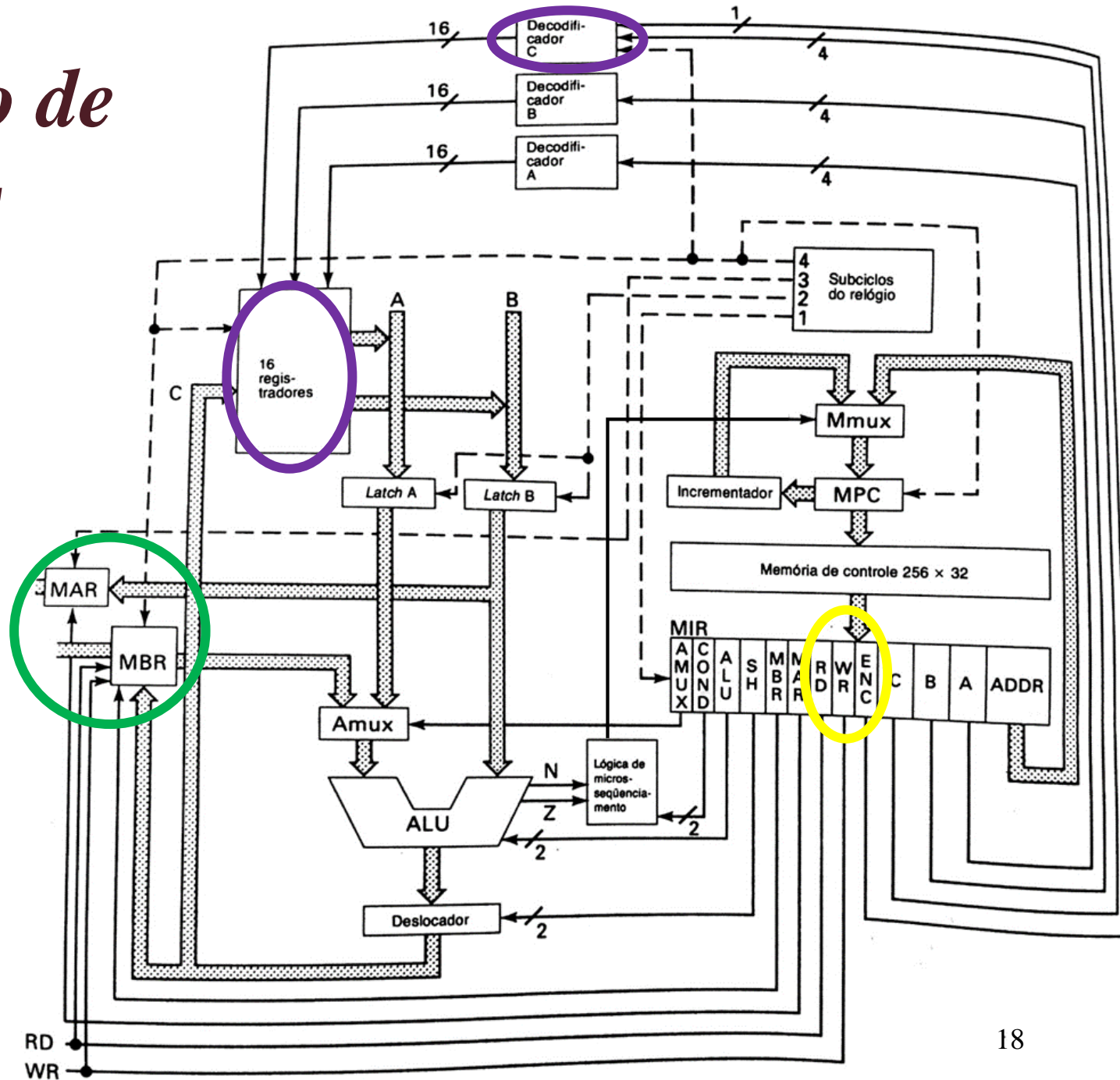

Microinstruções

(layout de microinstrução)

 

- **C**: indica o endereço do registrador destino
- **B**: indica o endereço do segundo operando da ALU
- **A**: indica o endereço do primeiro operando da ALU
- **ADDR**: endereço para onde será desviado o microcódigo se a condição for aceita.

Temporização das microinstruções

Cada ciclo de clock é dividido em **4 subciclos**, onde os eventos chave durante cada um dos subciclos são:

- 1** – Carregar a **próxima microinstrução** a ser executada no registrador **MIR** (Registrador de microinstrução)
- 2** – Colocar os **conteúdos dos operandos** dentro dos registradores **A** e **B**
- 3** – Dar um tempo para que a **ALU** execute uma operação com os operandos e para que o **deslocador** produza uma saída estável e se necessário, carregar o registrador **MAR**
- 4** – Armazenar o valor existente no **barramento C** no **registrador destino** e carregar **MBR**, se for necessário.

Exemplo de microprograma

Ver material complementar: “CISC zerada.doc”

Análise de microinstrução

- Por exemplo, vamos analisar a microinstrução

MAR:=PC; RD;

- **Objetivos:**
 - Registrador **MAR** deve receber o conteúdo de **PC**
 - Além disso, deve ser habilitado o sinal de leitura (**RD**) em memória
- Para isso ocorrer, quais os bits em cada um dos campos da microinstrução?

[illegible]

Análise de microinstrução

- AMUX:

AMUX
x

 - Observando o caminho de dados, nenhuma operação na ALU é necessária para realizar a microinstrução, portanto o bit desse campo pode ser qualquer um (“*don’t care*”)
- COND:

COND
00

 - Não há nenhuma condição a ser avaliada na microinstrução, logo, não deve ser realizado nenhum desvio após a microinstrução terminar, seguindo para a microinstrução seguinte. Portanto, os bits devem ser 00 (“não desvie”)

Análise de microinstrução

- ALU e SH:

ALU	SH
XX	XX

- Como nenhuma operação na ALU é necessária, os bits desses campos não importam (“*don’t care*”)

- MBR:

MBR
0

- Sinal 0 pois MBR não deve receber nenhum valor

- MAR:

MAR
1

- Sinal 1 pois o registrador MAR deve receber algum valor (endereço de PC, contido no registrador Latch B)

Análise de microinstrução

- RD:

RD
1

 - Sinal 1 pois deseja-se habilitar a memória para leitura
- WR:

WR
0

 - Sinal 0 pois não deseja-se habilitar a memória para escrita
- ENC:

ENC
0

 - Sinal 0 pois não deve haver escrita no banco de registradores

- C:

C
xxxx

- “*Don’t care*” pois não há registrador de destino

- B:

B
0000

- Latch B deve receber o endereço de PC (0000)

- A:

A
xxxx

- Não importa qual será o 1º operando da ALU

- ADDR:

ADDR
xxxxxxxx

- “*Don’t care*” pois ocorrerá desvios

Análise de microinstrução

- Resultado

Comando	AMUX	COND	ALU	SH	MBR	MAR	RD	WR	ENC	C	B	A	ADDR
MAR:=PC; rd;	x	00	xx	xx	0	1	1	0	0	xxxx	0000	xxxx	xxxxxxx