




# ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES

## **Arquitetura RISC-V Multiciclo**

*Profª. Fabiana F F Peres*

*Apoio: Camile Bordini*

# *Lembrando: Via de Dados Monociclo*

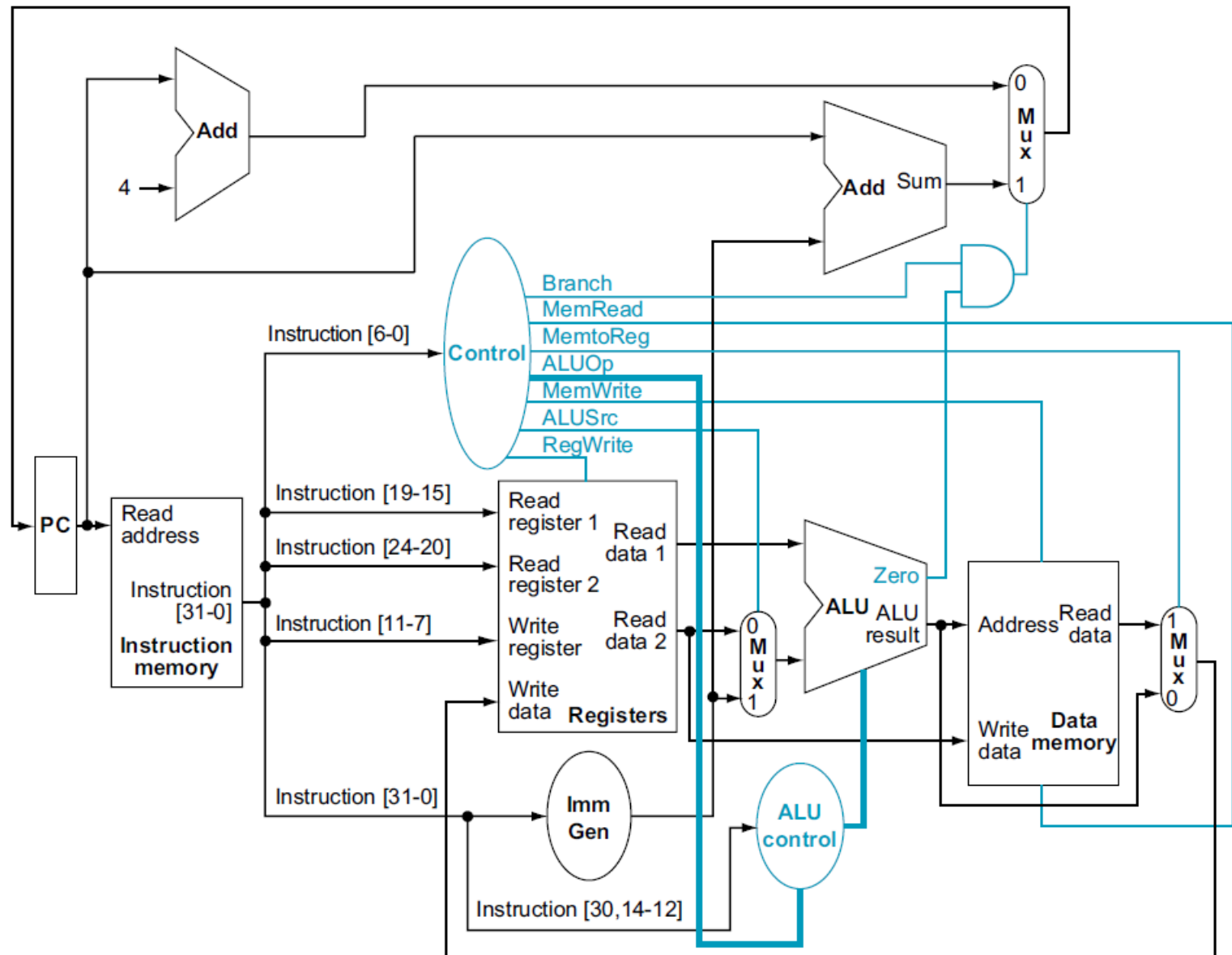

# *Problemas da Monociclo*

- **Quais as vantagens da Monociclo?**
  - $CPI = 1$
  - Tempo de ciclo determinado pela instrução de maior duração (**load**)
  - Perda de área para hardware
    - Funcionalidades realizadas mais de uma vez no mesmo ciclo feitas em unidades computacionais diferentes
    - Ex: ULA, somador do  $PC+4$ , somador do  $PC+desvio$

# *Via de Dados Multiciclo*

**Portanto, qual é a ideia da Multiciclo?**

- Dividir as instruções em **ETAPAS**
  - Cada **etapa** leva um ciclo de clock
  - Necessário balancear a quantidade de trabalho realizada em cada etapa/ciclo para que levem o mesmo tempo
  - O tempo do ciclo é dado pela etapa mais lenta
  - Restringir cada etapa a usar no máximo uma grande unidade funcional para que elas não precisem ser duplicadas

# *Passos para execução das instruções*

1. Buscar instrução da memória e incrementar PC;
2. Decodificar a instrução, ler registradores e calcular endereço de desvio condicional;
3. **Dependendo da instrução** que está sendo executada:
  - *Load ou Store*: calcular endereço da memória;
  - *Tipo R*: realizar a operação lógica ou aritmética requisitada;
  - *Beq*: realizar a comparação entre o conteúdo armazenado em dois registradores e realizar o desvio se a condição for aceita (se o conteúdo dos dois registradores forem iguais);
4. **Dependendo da instrução** que está sendo executada:
  - *Load*: Lê o dado da memória;
  - *Store*: Escreve o dado na memória;
  - *Tipo R*: Escreve o resultado da operação no banco de reg.;
5. **Instrução** que está sendo executada:
  - *Load*: Escreve o dado lido no banco de registradores;

# *Via de Dados Multiciclo*

Dividir as instruções em **ETAPAS**:

- **Cada um dos passos acima, tomará um ciclo de clock**
- Permite que as unidades funcionais possam ser usadas mais de uma vez pela mesma instrução contanto que seja em ciclos de clock diferentes
- Reduz o hardware necessário
- Permite que as instruções tomem diferentes números de ciclos de clock

*Questão:* quantos ciclos de clock as instruções **Load**, **Store**, **Tipo-R** e **Beq** necessitam?


# *Via de Dados Multiciclo*

(diferenças entre a via de dados monociclo e a multiciclo)

- a. Unidade de **memória de instrução** e de **dados** é substituída por uma **única unidade de memória**;
- b. A **ALU** e os **dois somadores** são substituídos por uma **única ALU**;
- c. São adicionados alguns **registradores auxiliares** depois de algumas unidades funcionais com a função de guardar a saída daquela unidade para ser utilizado num ciclo de clock subsequente, se necessário;

# *Via de Dados Multiciclo*

(via de dados multiciclo)

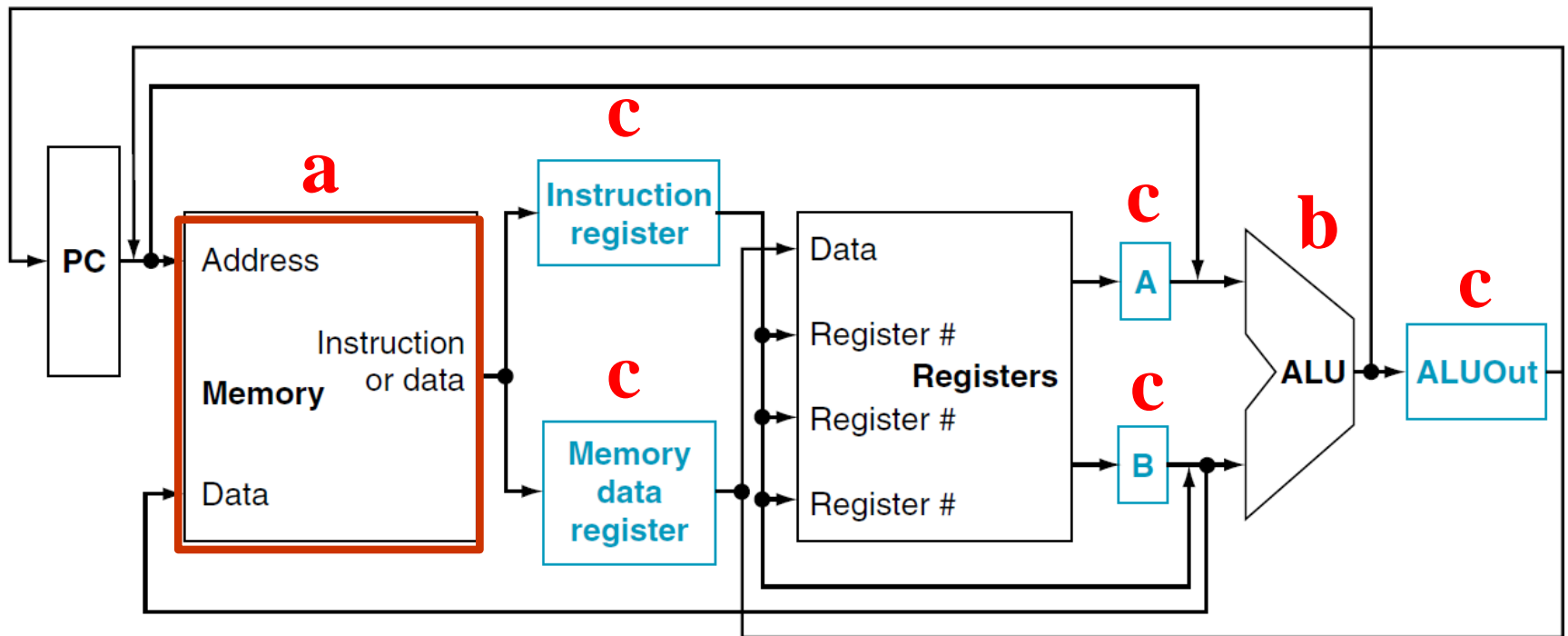



# *Via de Dados Multiciclo*

Entre as **ETAPAS**:

- Ao final de uma etapa: armazenar dados que serão usados na etapa seguinte de uma **mesma instrução**
  - **Registradores auxiliares**
- Dados usados em **instruções posteriores** são armazenados em elementos de estado visíveis (banco de registradores, PC, memória)

# *Via de Dados Multiciclo*

(registradores adicionais)

- **IR** (*Instruction Register*): utilizado para guardar a saída da **memória** (quando a leitura é de uma **INTRUÇÃO**)
- **MDR** (*Memory Data Register*): utilizado para guardar a saída da **memória** (quando a leitura é de um **DADO**)
- **A** e **B**: utilizados para guardar o valor dos operandos lidos do banco de registradores (*Register File*)
- **ALUOut**: utilizado para guardar o resultado da operação realizada pela ALU

*Questão:* por que são necessários registradores adicionais?


# *Via de Dados Multiciclo*

(mudanças nos multiplexadores)


- a. Precisamos de um **multiplexador** na **entrada da memória** para selecionar se o novo endereço que será acessado será: **PC+4** ou um outro endereço calculado pela ALU (**seguimento+offset**)
- b. O **multiplexador** encontrado na segunda entrada da ALU deverá ser **expandido**, visto que agora esta será a única ALU e ela deverá acomodar todas as operações realizadas na via de dados
- c. Um **novo multiplexador** deverá ser adicionado na primeira entrada da ALU

# *Via de Dados Multiciclo*


(via de dados multiciclo)

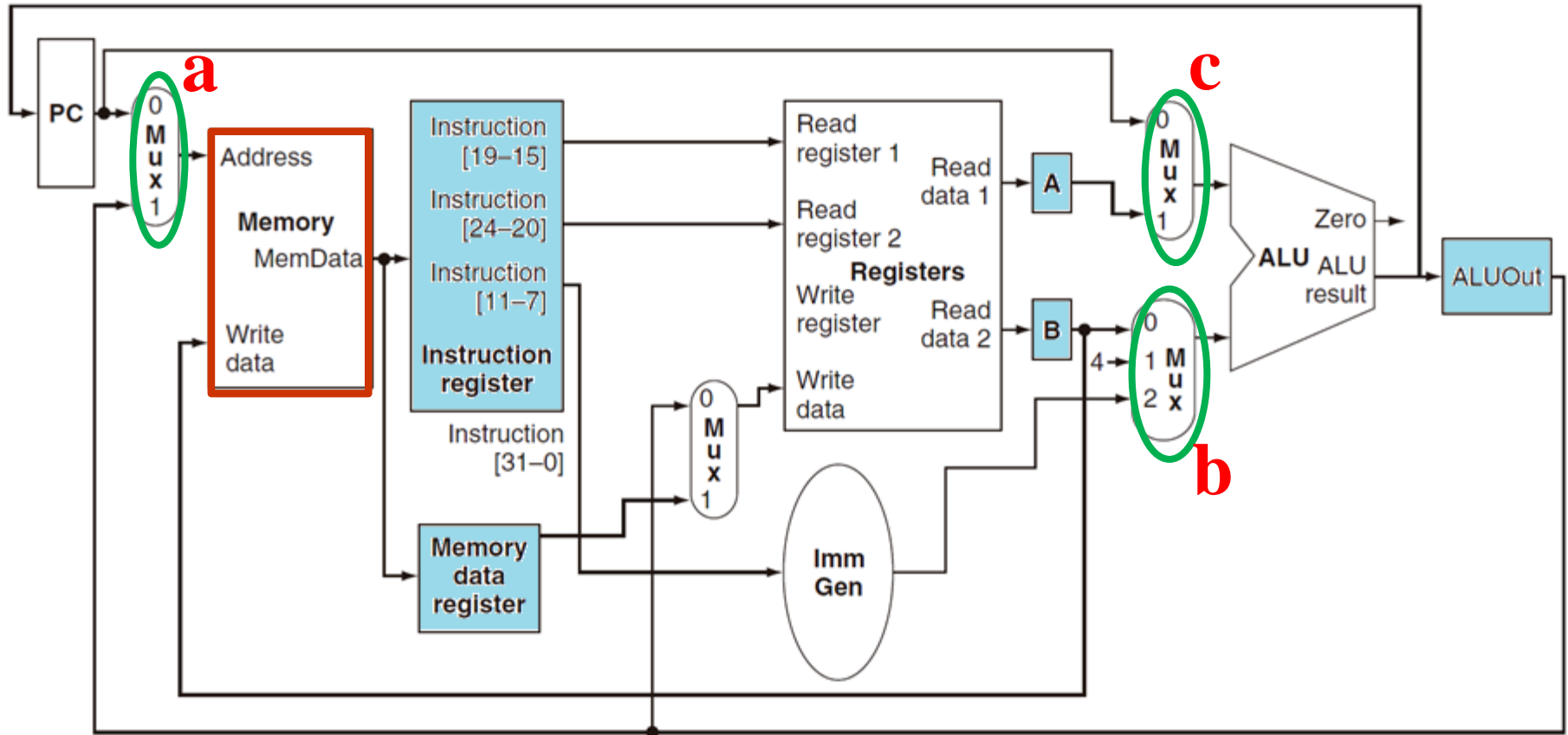

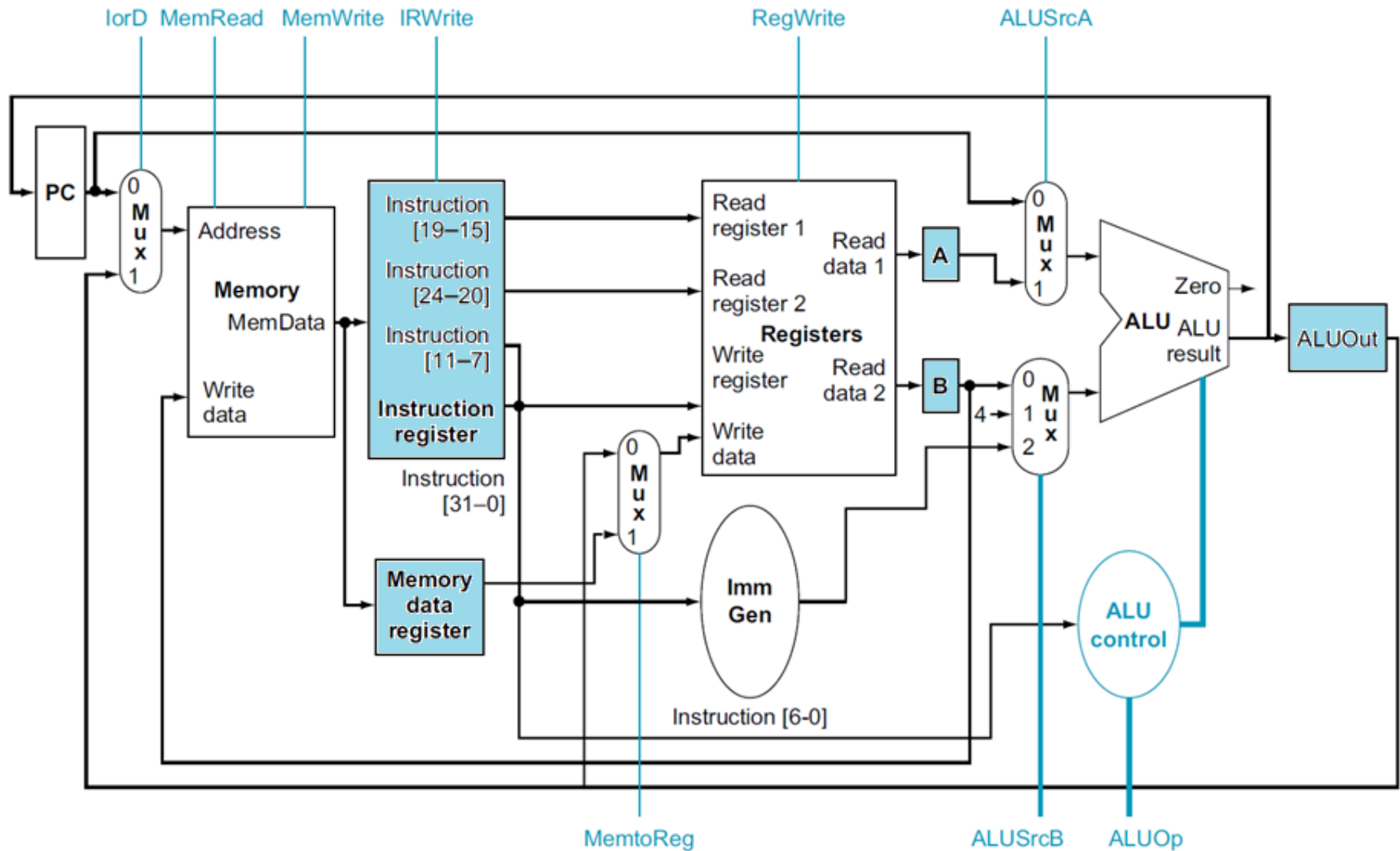
# *Sinais de controle – quais já existiam na Mono?*


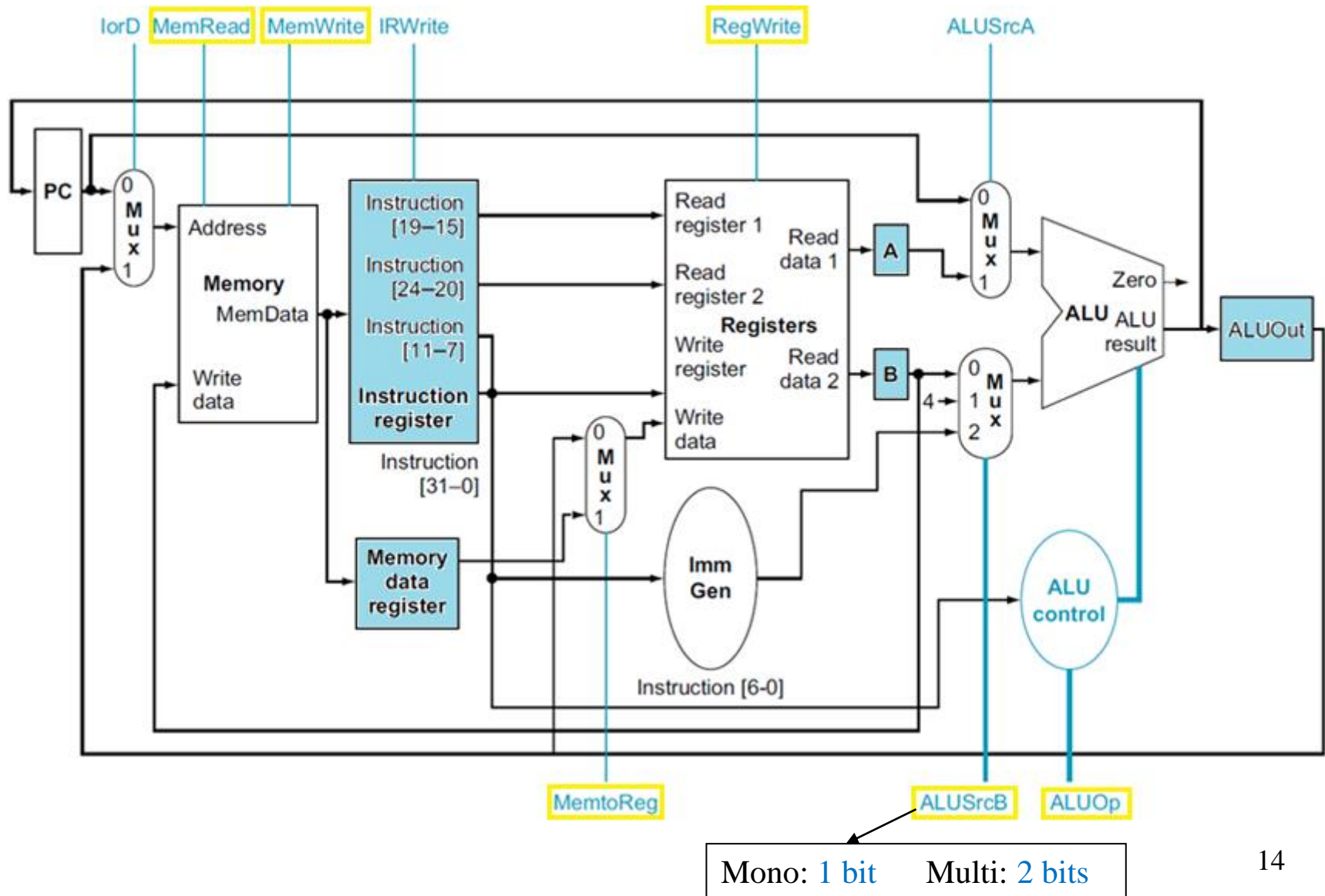
# *Sinais de controle – quais já existiam na Mono?*



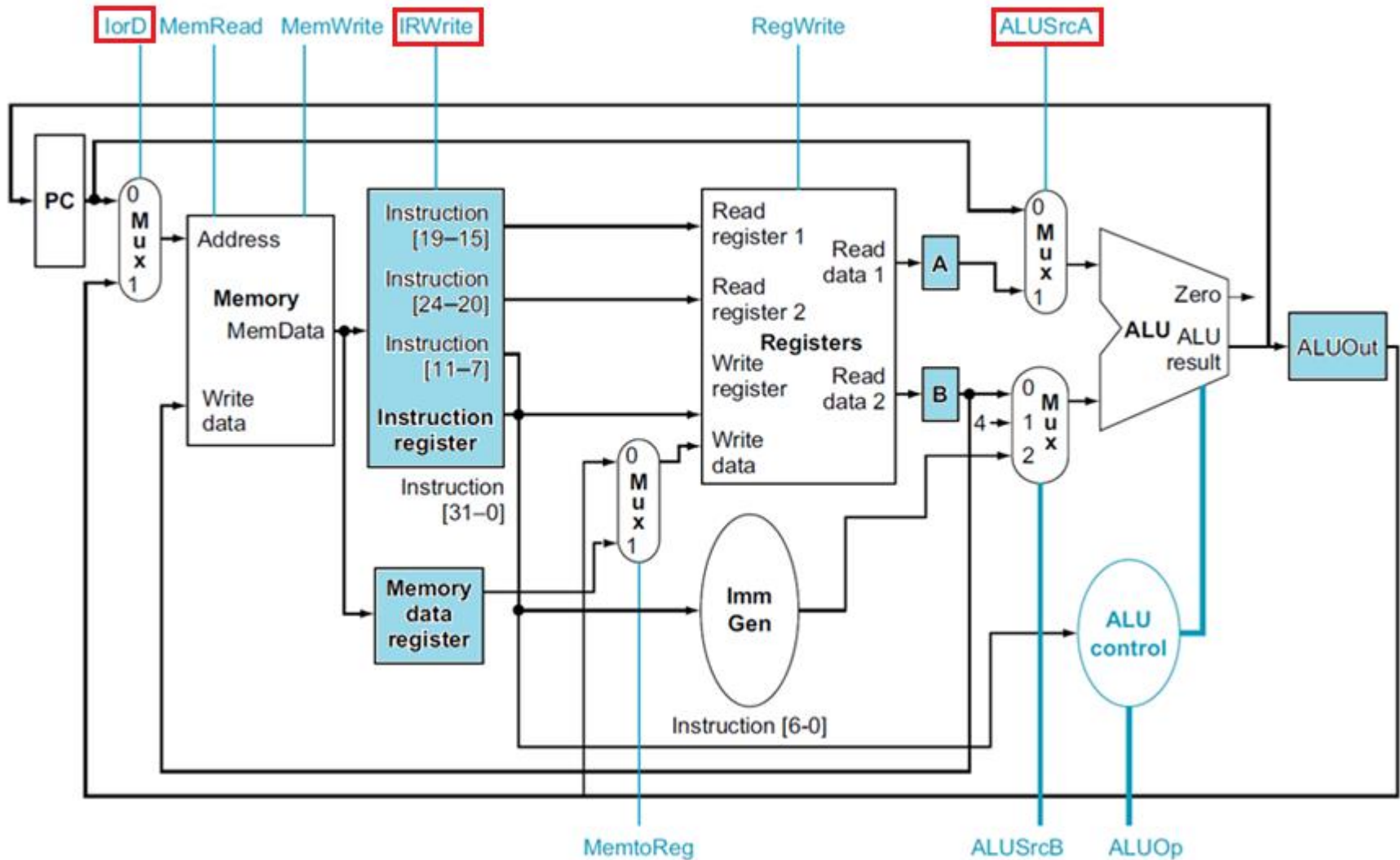
# *Qual a necessidade dos novos sinais de controle?*



# **Multiciclo**



# *Via de Dados Multiciclo*

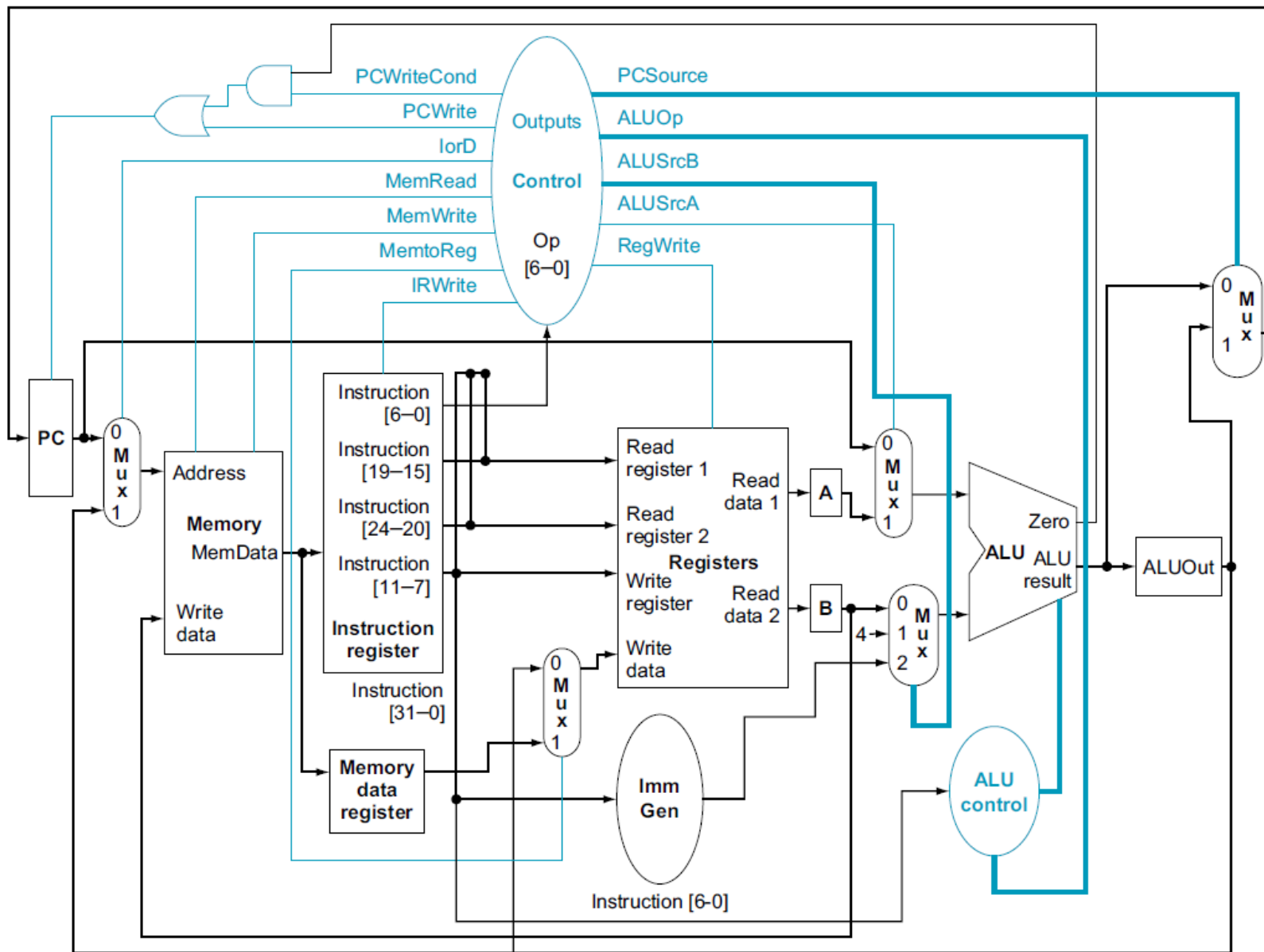

# *Via de Dados Multiciclo*

(características da execução das instruções na via de dados multiciclo)

- Balancear a quantidade de trabalho feito **em cada ciclo**, para minimizar o tempo de ciclo de clock
- **Cada passo** poderá conter no máximo: uma operação da ALU, um acesso ao *register file*, um acesso a memória
- **Cada instrução** necessita de **3 a 5 passos** para sua execução

## *Via de Dados Multiciclo*

- Novo valor de PC será:
  - A saída da ALU (**PC+4**): quando a instrução não é uma condição ou a quando a condição não for aceita
  - O valor de **ALUOut** (**PC+offset**): quando a instrução for um desvio condicional aceito
- Sinais de controle:
  - Dois sinais de controle : **PCWrite** e **PCWriteCond**

# *Sinais de Controle*

- **IorD**: como há uma **única memória** (**dados** e **instruções**), é necessário, a cada ciclo, selecionar se o endereço a ser lido (ou escrito) é o que **PC** armazena ou o **calculado pela ALU**;
- **IRWrite**: para o controle de escrita no IR, que deve se manter consistente até o final de uma instrução nos demais ciclos de clock. IR só deve ser sobrescrito ao ser lido uma nova instrução;
- **ALUSrcA**: como não há mais somadores adicionais, é a ALU quem fará todas as somas, portanto, o primeiro operando da ALU pode ser ou o valor de **PC** ou o do registrador **rs1**
- **ALUSrcB**: o segundo operando da ALU agora pode ser o **registrador rs2**, a **constante 4** ou a constante da instrução (**imediato** – **beq**, **lw**, **sw**)

# *Sinais de Controle*

Nome do sinal	Efeito quando desativado	Efeito quando ativado
<b>RegWrite</b>	Nenhum	É escrito em um registrador ( <i>Write register</i> ) o valor existente em <i>Write data</i>
<b>ALUSrcA</b>	O primeiro operando da ALU é o PC	O primeiro operando da ALU vem do registrador <b>A</b>
<b>MemRead</b>	Nenhum	O conteúdo da <b>Memória</b> armazenado no endereço de entrada ( <i>Address</i> ) é colocado na saída ( <i>Read data</i> )
<b>MemWrite</b>	Nenhum	O conteúdo da <b>Memória</b> armazenado no endereço de entrada ( <i>Address</i> ) é substituído pelo dado na entrada ( <i>Write data</i> )
<b>MemtoReg</b>	O valor que será escrito no no <b>registrador destino</b> vem do <b>ALUOut</b>	O valor que será escrito no <b>registrador destino</b> vem da <b>Memória</b>
<b>IorD</b>	O valor de PC é usado para indicar o endereço da <b>memória</b>	O <b>ALUOut</b> é usado para indicar o endereço da <b>memória</b> ;
<b>IRWrite</b>	Nenhum	A saída da memória é escrita no IR

# Sinais de Controle

Nome do sinal	Efeito quando é 0	Efeito quando é 1
<b>PCWrite</b>	None	O PC é escrito; O fonte é controlado pelo PCSource;
<b>PCWriteCond</b>	None	O PC é escrito se a saída do <i>Zero</i> da ALU é também ativa (1);

Nome do sinal	Valor	Efeito
<b>ALUOp</b>	00	A ALU realiza uma <u>soma</u> ;
	01	A ALU realiza uma <u>subtração</u> ;
	10	O campo <i>funct3</i> e <i>funct7</i> da instrução é que determina a operação da ALU;
<b>ALUSrcB</b>	00	A segunda entrada da ALU vem do <b>registrador B</b> ;
	01	A segunda entrada da ALU é a <b>constante 4</b> ;
	10	A segunda entrada da ALU é o <i>immediate generated</i> da instrução;
<b>PCSource</b>	0	A saída da ALU ( <b>PC+4</b> ) é enviada para escrita no PC;
	1	O conteúdo de <b>ALUOut</b> é enviado para escrita no PC ( <b>endereço de desvio</b> );

# Caminho de dados por etapa

## *Passo 1*


### **1. Buscar instrução da memória e incrementar PC;**

$\begin{aligned}\mathbf{IR} &= \mathbf{Memory[PC]} \\ \mathbf{PC} &= \mathbf{PC} + 4\end{aligned}$
----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Operações:
  - Envia o PC para a memória com o endereço;
  - Realiza a leitura do endereço de memória especificado;
  - Escreve a instrução dentro do IR;
  - Incrementa o PC em 4.



# Passo 1

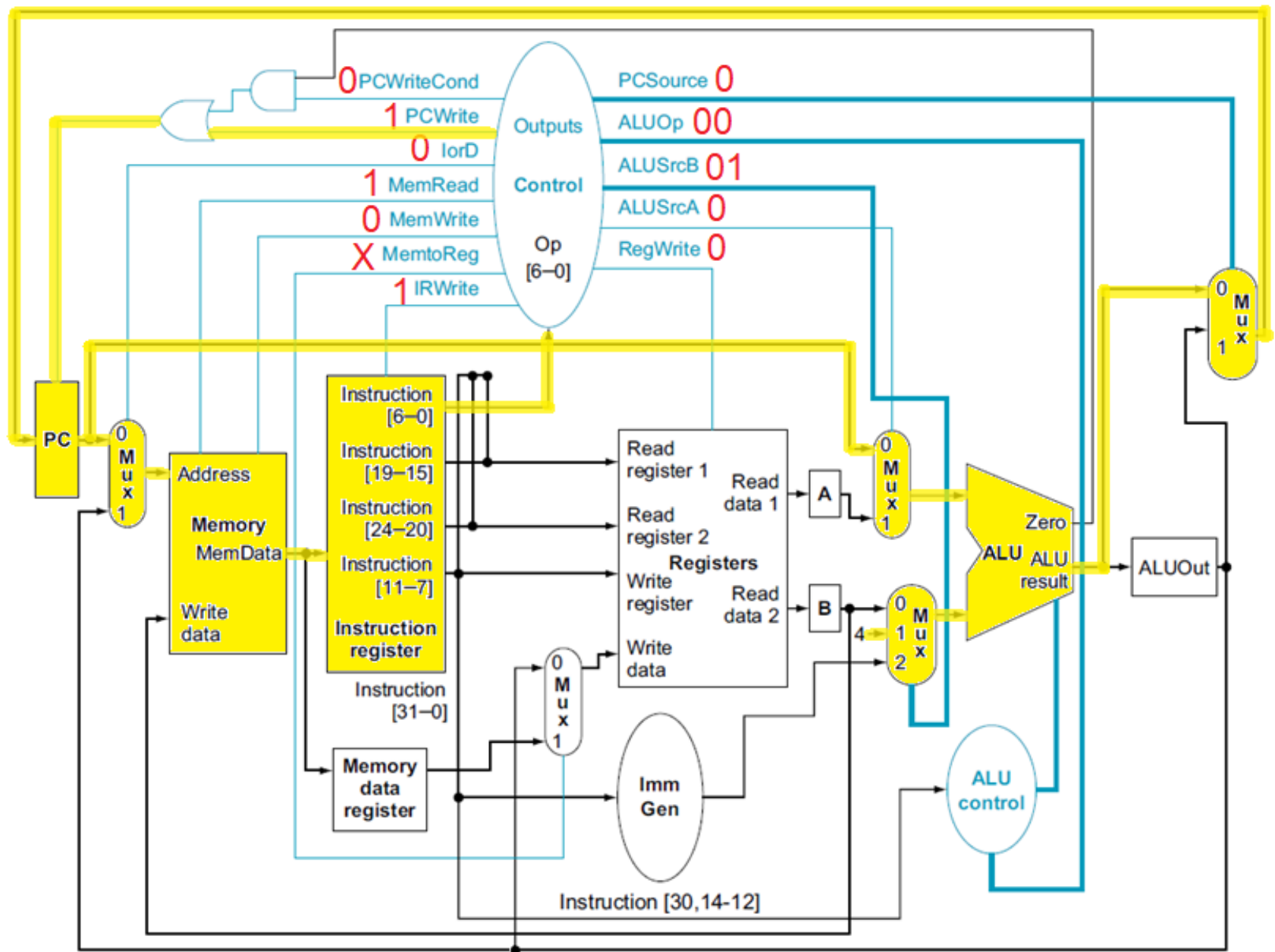

## *Passo 2*

- 2. Decodificar a instrução,  
ler registradores (adiantando, caso a instrução use os  
campos), e  
calcular endereço de desvio condicional (adiantando,  
caso seja um desvio)**

**A = Reg[IR[19-15]]** // registrador **A** recebe o conteúdo do  
registrador do *register file* contido no endereço  
especificado na posição [19-15] da instrução;

**B = Reg[IR[24-20]]** // registrador **B** recebe o conteúdo do  
registrador do *register file* contido no endereço  
especificado na posição [24-20] da instrução;

**ALUOut = PC + *immediate***


## *Passo 2*

**2. Decodificar a instrução,  
ler registradores (adiantando, caso a instrução use os  
campos), e  
calcular endereço de desvio condicional (adiantando,  
caso seja um desvio)**

- Operações:

- Acessa o *register file* para leitura dos registradores **rs1** e **rs2**;
- Armazena o resultado dentro dos registradores **A** e **B**;
- Calcula o **endereço de desvio**;
- Armazena o endereço calculado dentro do **ALUOut**;

# Passo 2

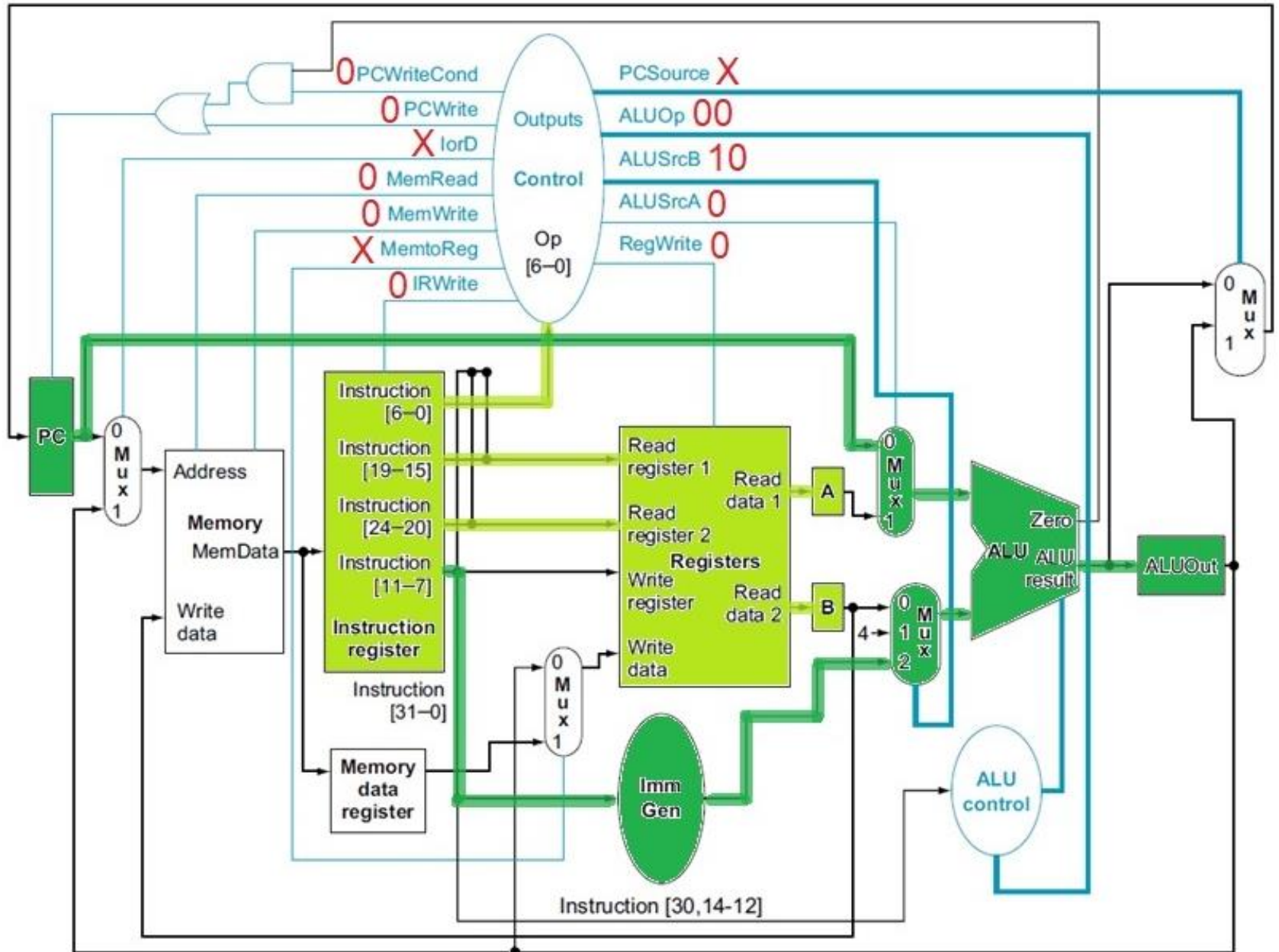

## *Passo 3*

3. **Dependendo da instrução** que está sendo executada:

- *Load ou Store*: calcular endereço da memória;
- *Tipo R*: realizar a operação lógica ou aritmética requisitada;
- *Beq*: término da instrução: realizar a comparação entre o conteúdo armazenado em dois registradores e realizar o desvio se a condição for aceita (se o conteúdo dos dois registradores forem iguais);

## *Passo 3*


3. **Dependendo da instrução** que está sendo executada:

- Se: *Load* ou *Store*: calcular endereço da memória;

$$\text{ALUOut} = \text{A} + \textit{immediate}$$

- Operações:
  - A ALU soma o conteúdo do registrador **A** com o *offset* com sinal estendido para calcular o endereço de memória;

# Passo 3 – Load ou Store

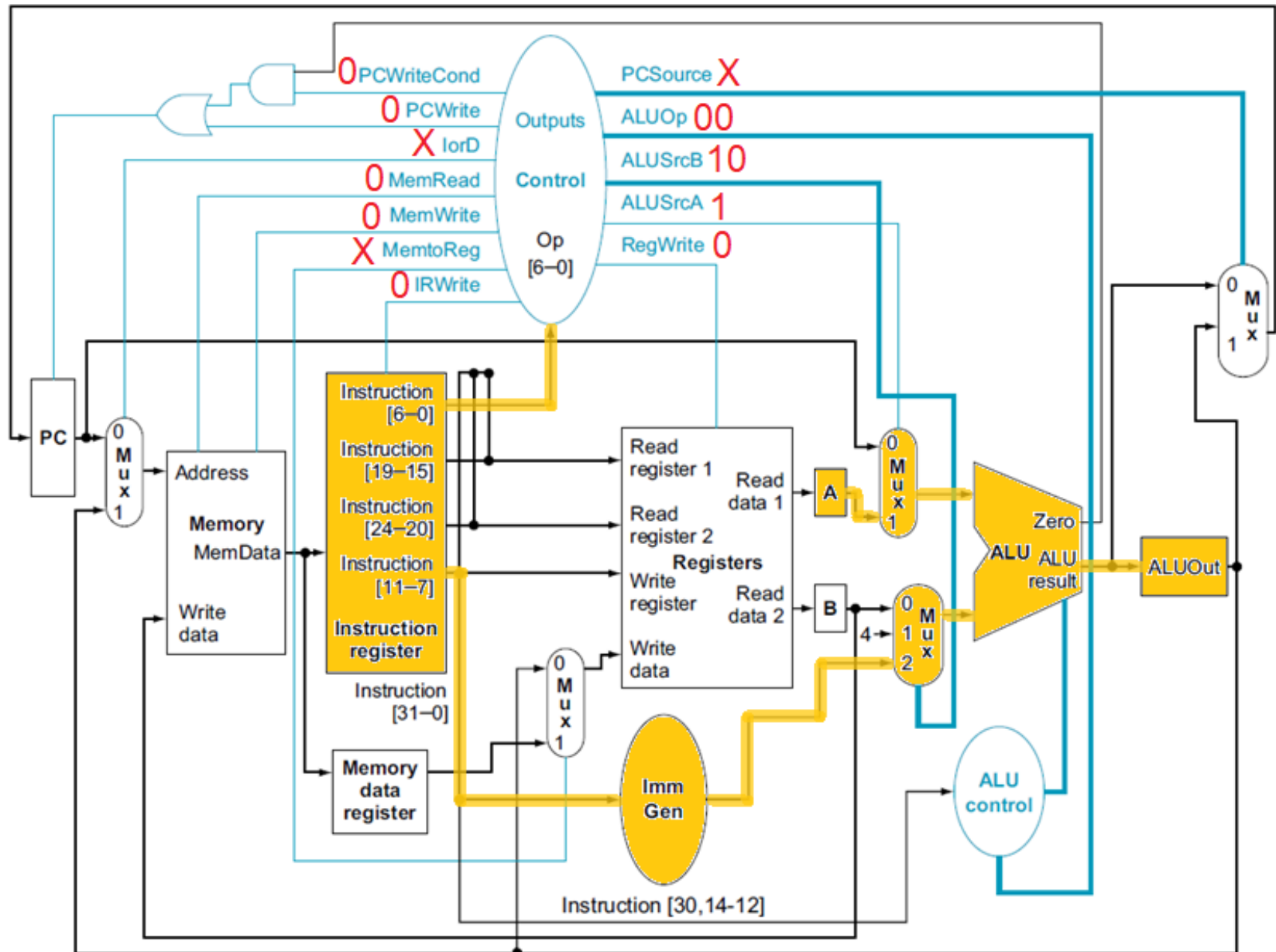

## *Passo 3*


- Se: *Tipo R*: realizar a operação lógica ou aritmética requisitada;

$$\text{ALUOut} = A \text{ op } B$$

- Operações:
  - A ALU realiza a operação especificada pelo código da função com os dois valores lidos do *register file*;



# Passo 3 – Tipo-R

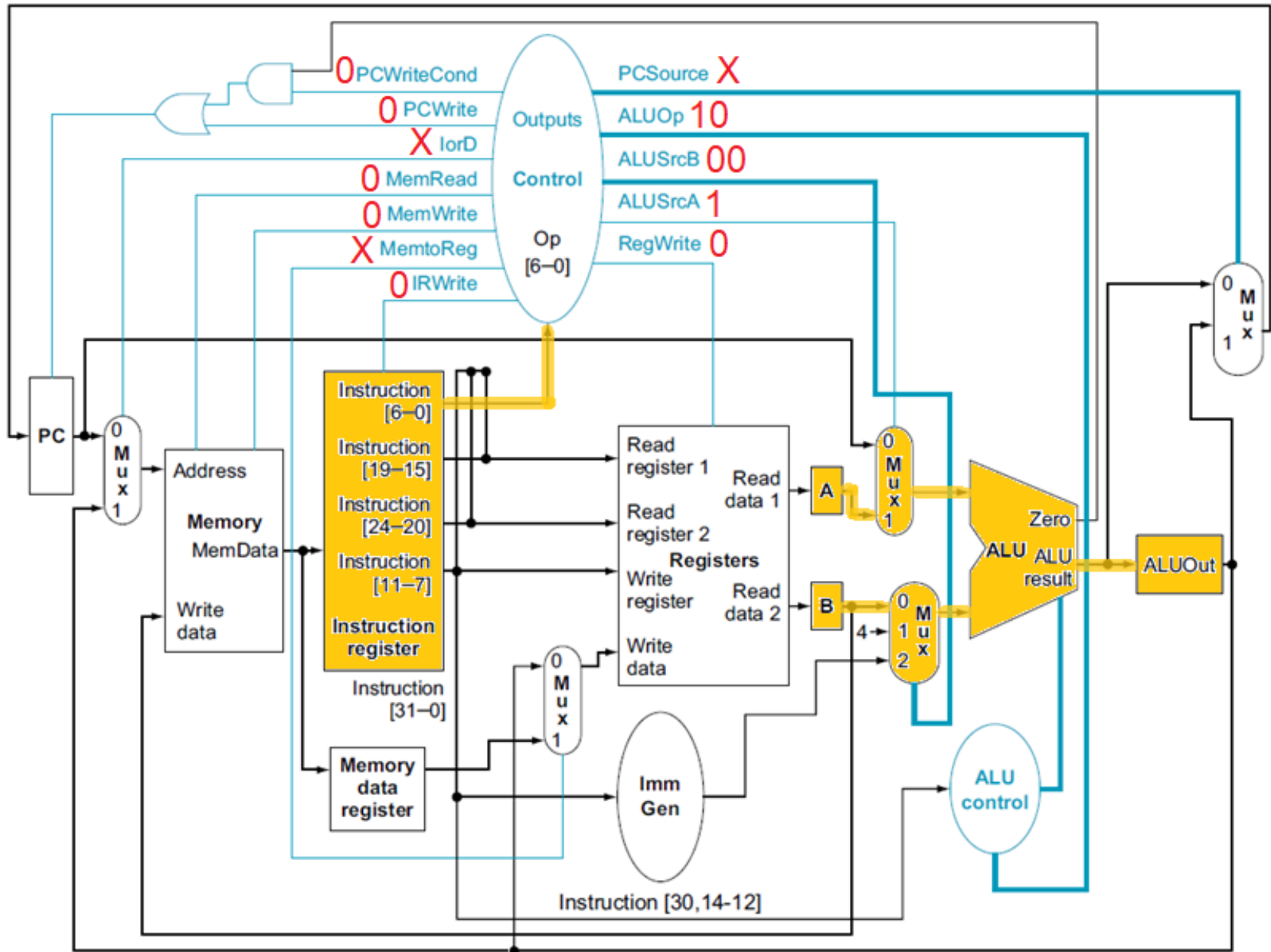

## *Passo 3*


- Se: *Beq*: *término da instrução*: realizar a **comparação** entre o conteúdo armazenado em dois registradores e realizar o desvio se a **condição for aceita** (se o conteúdo dos dois registradores forem iguais);

<b>if(A==B) PC = ALUOut</b>
-----------------------------

Operações:

- A ALU realiza uma comparação entre o valor do registrador **A** e **B**;
- O sinal **Zero** da ALU é utilizado para determinar se o desvio irá ou não acontecer;

# *Passo 3 – Beq (finalizada)*

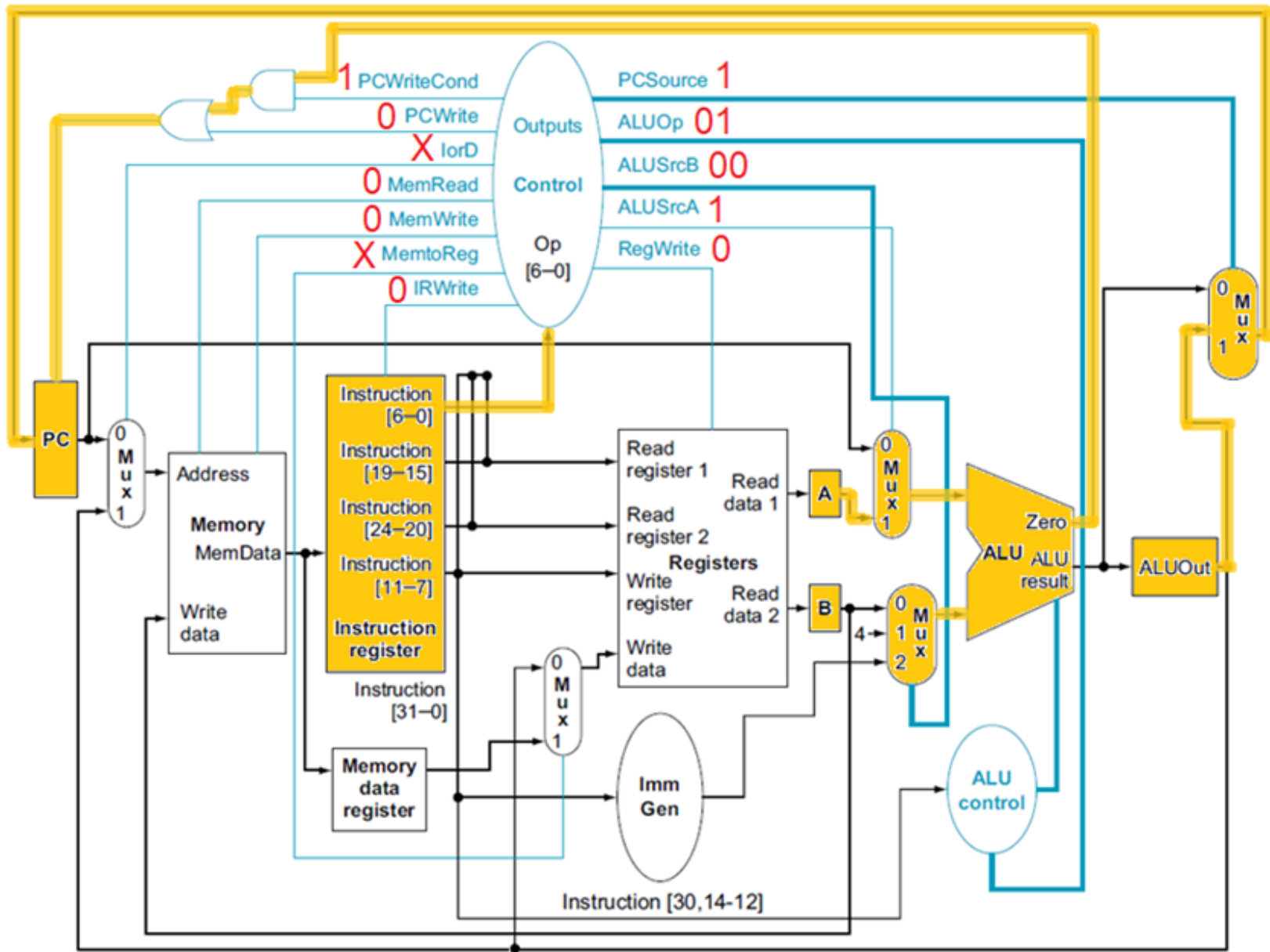

## *Passo 4*

### 4. **Dependendo da instrução** que está sendo executada:

- *Load*: Lê o dado da memória;

$$\text{MDR} = \text{Memory}[\text{ALUOut}]$$

MDR irá receber o conteúdo da memória na posição seguimento + offset

- *Store*: Escreve o dado na memória;


$$\text{Memory}[\text{ALUOut}] = \text{B}$$

A posição seguimento + offset da memória irá receber o conteúdo do registrador B


- *Tipo R*: Escreve o resultado da operação no banco de reg.;

$$\text{Reg}[\text{IR}[11-7]] = \text{ALUOut}$$


# Passo 4 – Load

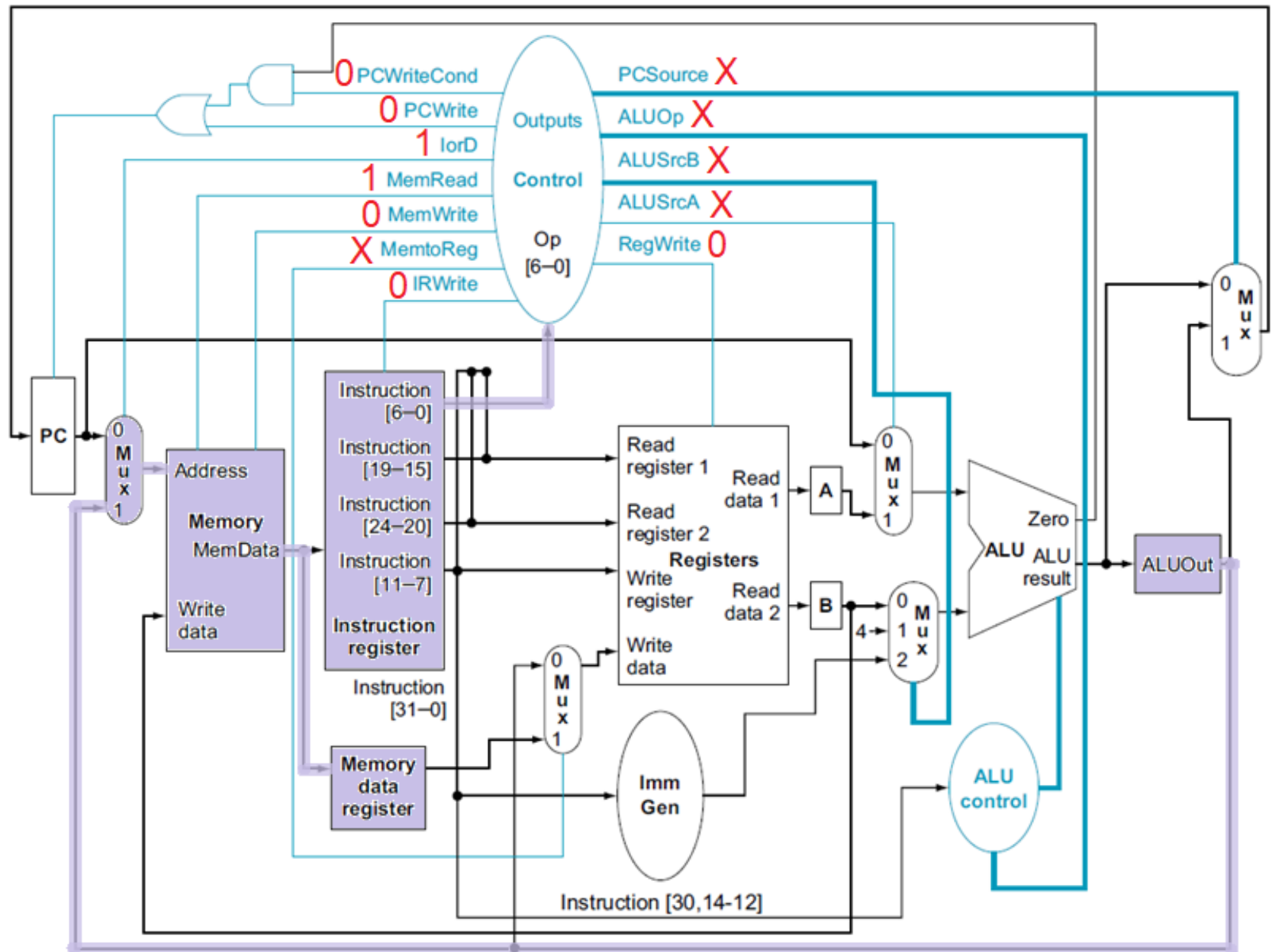

# *Passo 4 – Store (finalizada)*

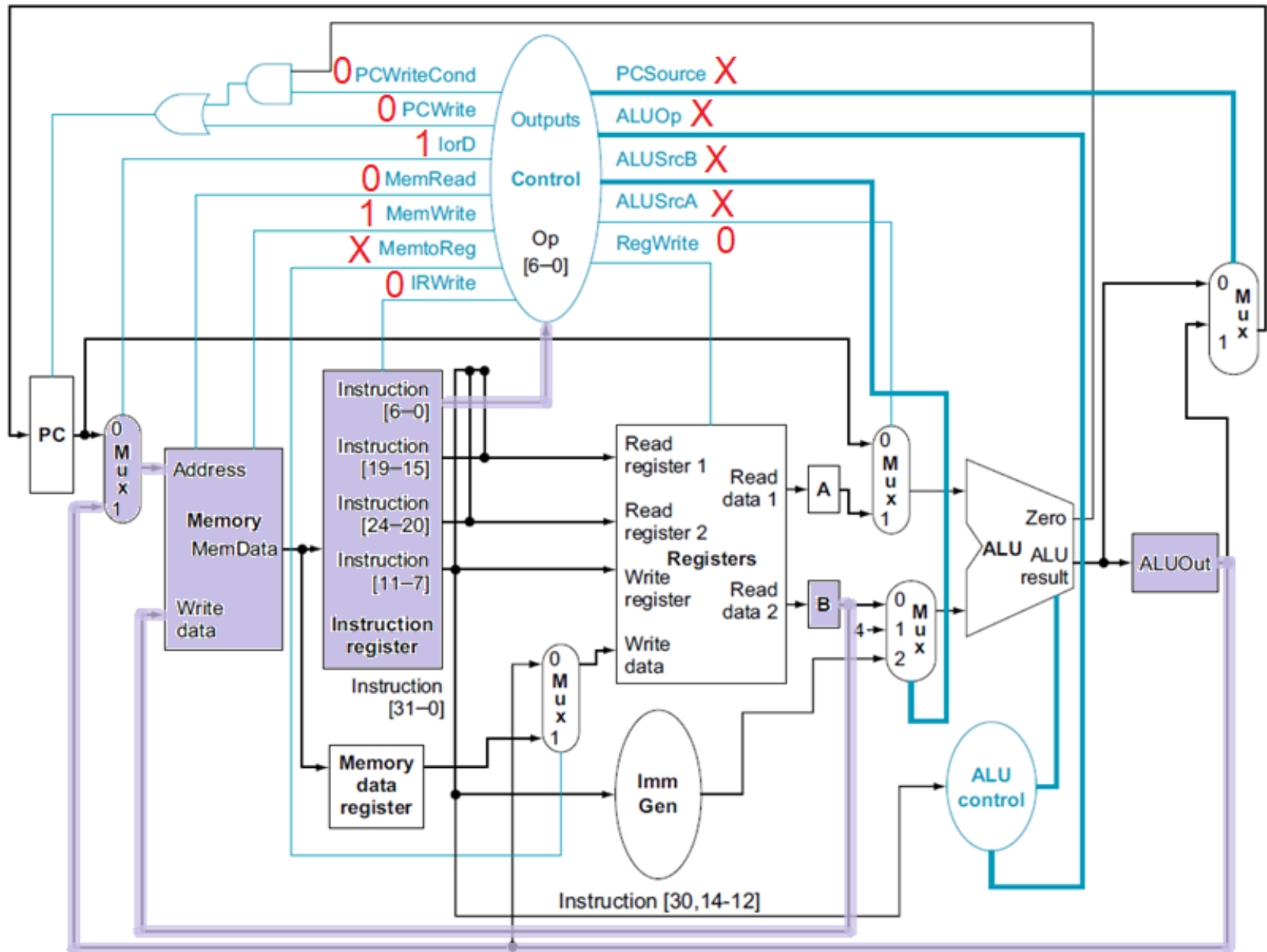

# *Passo 4 – Tipo-R (finalizada)*

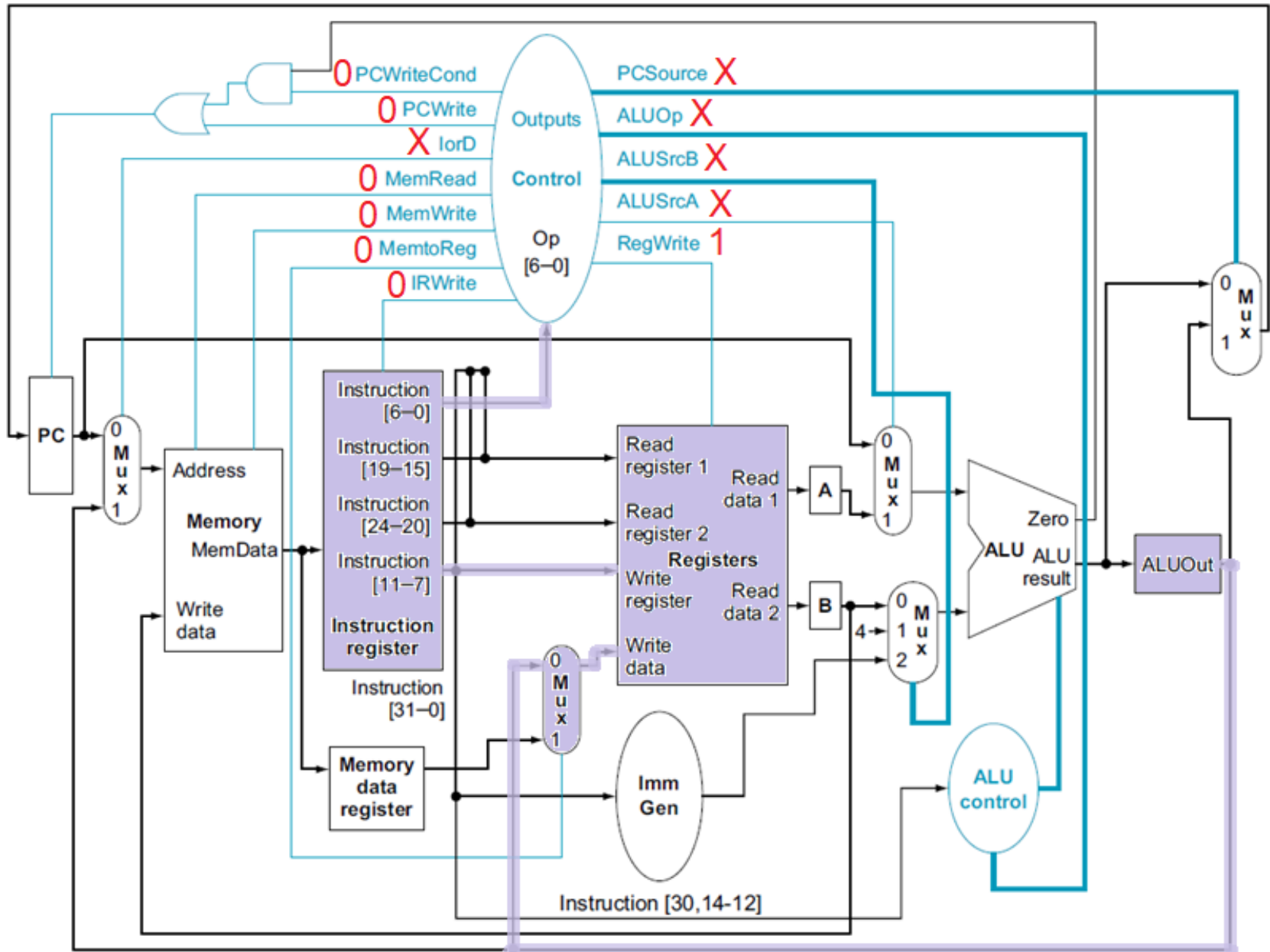

## *Passo 5*

5. **Instrução** que está sendo executada:

- *Load*: Escreve o dado lido no banco de registradores

$$\text{Reg[ IR[11-7] ]} = \text{MDR}$$


- *Obs*: não há impedimento no caminho de dados (ou de controle) para que esse Passo 5 fosse eliminado e suas ações fossem transferidas para o Passo 4.

$$(\text{IR[11-7]} = \text{Memory[ALUOut]})$$

- Mas não é feito dessa forma pois: o acesso à memória é a operação mais lenta, portanto o Passo 4 é o que determina o tamanho do ciclo. Se fosse dessa forma, aumentaríamos o tamanho do ciclo para todos os passos!



# *Passo 5 – Load (finalizada)*

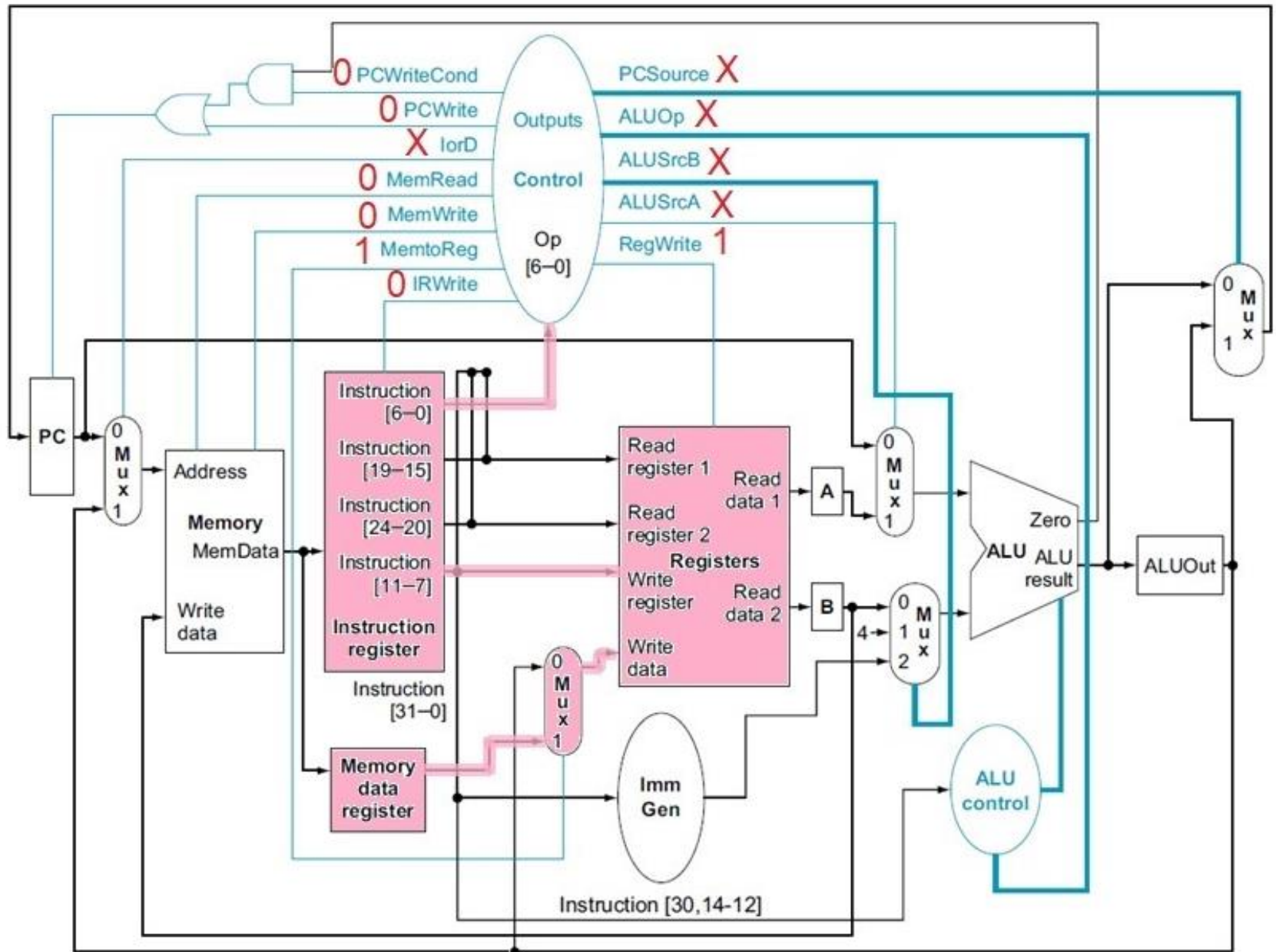


# *Em Resumo*

Step name	Action for R-type instructions	Action for memory reference instructions	Action for branches
Instruction fetch	$IR \leftarrow \text{Memory}[PC]$ $PC \leftarrow PC + 4$		
Instruction decode/register fetch	$A \leftarrow \text{Reg}[IR[19:15]]$ $B \leftarrow \text{Reg}[IR[24:20]]$ $ALUOut \leftarrow PC + \text{immediate}$		
Execution, address computation, branch/jump completion	$ALUOut \leftarrow A \text{ op } B$	$ALUOut \leftarrow A + \text{immediate}$	if $(A == B)$ $PC \leftarrow ALUOut$
Memory access or R-type completion	$\text{Reg}[IR[11:7]] \leftarrow ALUOut$	Load: $MDR \leftarrow \text{Memory}[ALUOut]$ or Store: $\text{Memory}[ALUOut] \leftarrow B$	
Memory read completion		Load: $\text{Reg}[IR[11:7]] \leftarrow MDR$	


# Unidade de Controle

# Unidade de controle

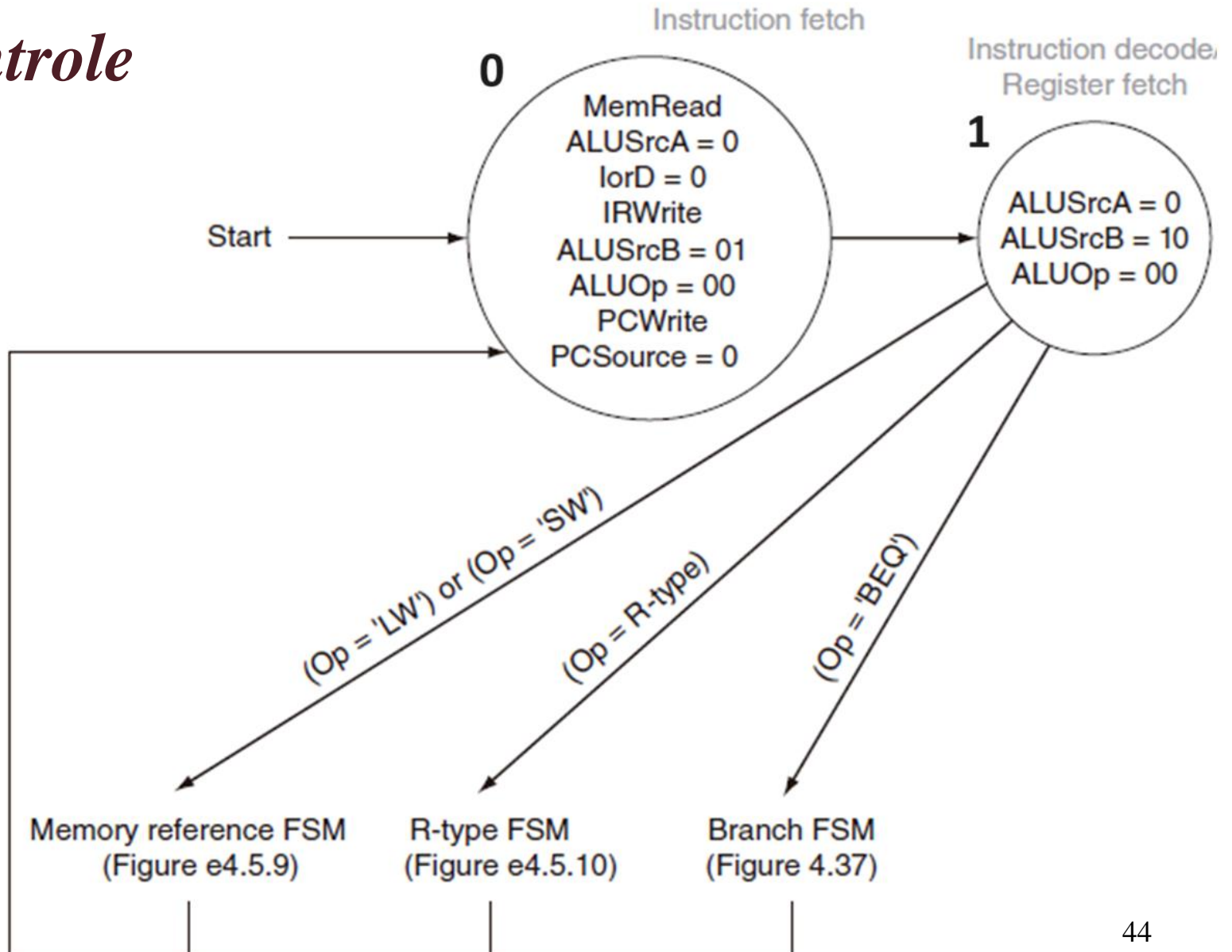

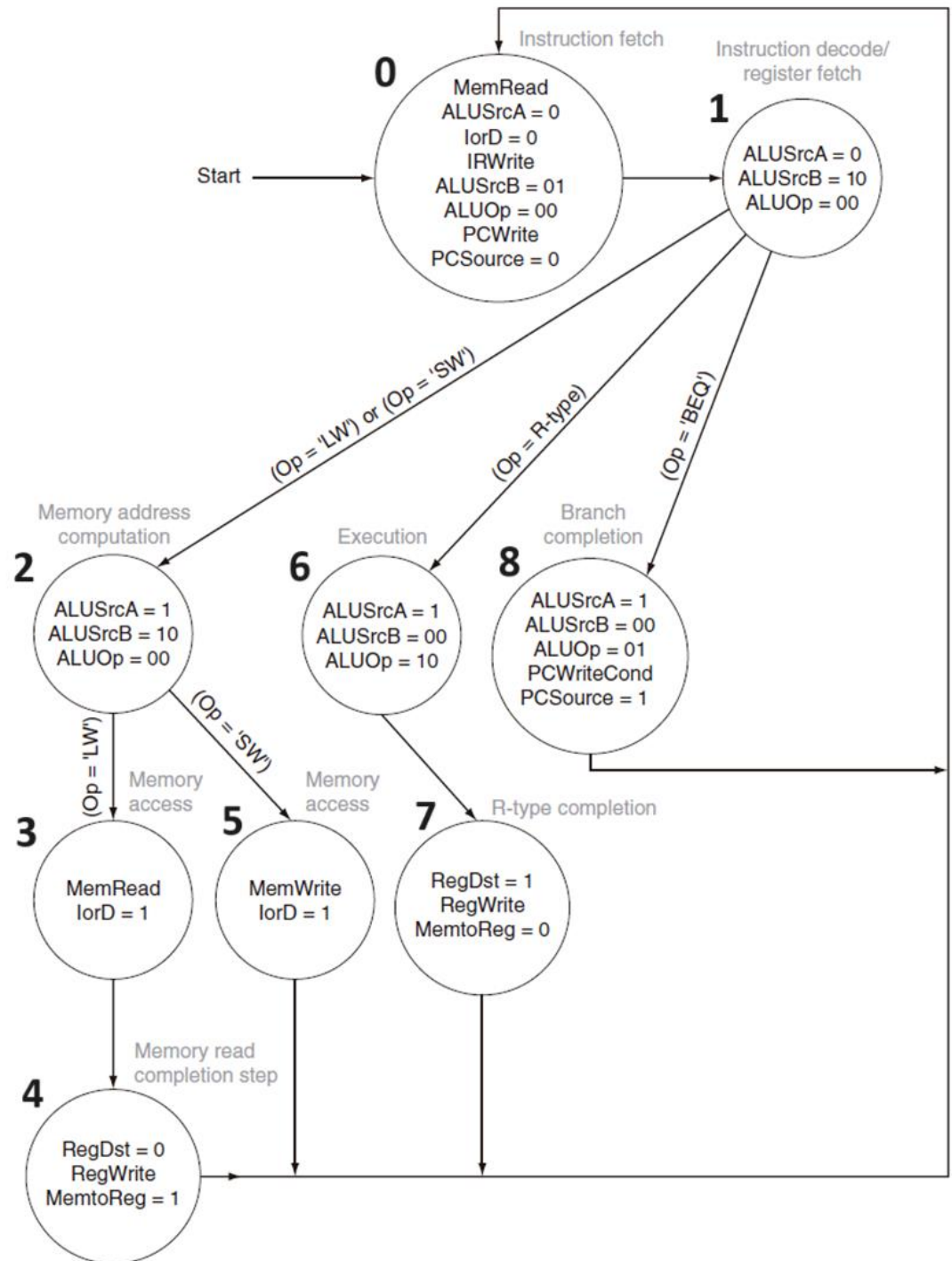
# Unidade de controle

- Uma máquina de estados finita
- Ela identifica as configurações de todos os ciclos de clock
- Quantos estados possíveis?



# Unidade de Controle - Multiciclo

 

- **NS0 à NS3:** 4 bits referentes à identificação do próximo estado, baseado:
  - No estado atual (S0 à S3)
  - ou
  - No estado atual + opcode
- **State register:** registrador que guarda qual é o próximo estado

# *Unidade de controle*

(objetivo)

- Para especificar os **sinais de controle** para a via de dados: depende somente dos **bits dos estados**
- Para especificar o **próximo estado** a fim de continuar a execução de uma determinada instrução: depende do **estado corrente** e do *opcode*

- Para implementar isso há duas técnicas:
  - Baseada na máquina finita de estados (que pode ser implementada em **ROM** ou utilizando uma **PLA**)
  - Microprograma

# *Implementações da Máquina Finita de Estados*

- **ROM** (Read Only Memory)

- **PLA**(Programmable Logic Array): Estrutura lógica composta de um conjunto de entradas e complementos correspondentes destas entradas e dois estágio de lógica: a primeira gera o produto dos termos da entrada e a segunda gera a soma do produto destes termos. Implementa uma função lógica da soma dos produtos.



# PLA

- Vantagens:

- Reduz a quantidade de controle a ser armazenado

- Desvantagens:

- Complexo para implementar

