




# ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES

## **Arquitetura RISC-V**


*Profª. Fabiana F F Peres*

*Apoio: Camile Bordini*

# Composição Básica de um Computador

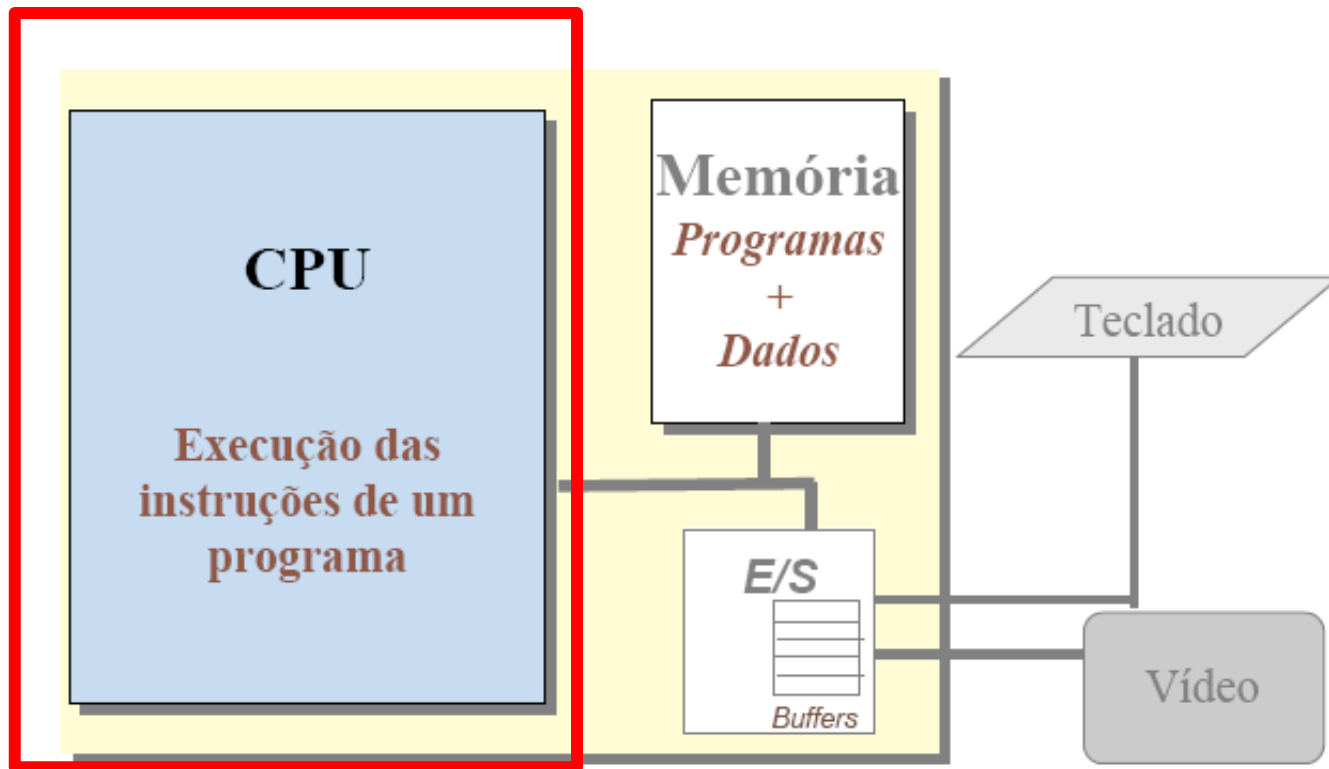

# Composição Básica de um Computador

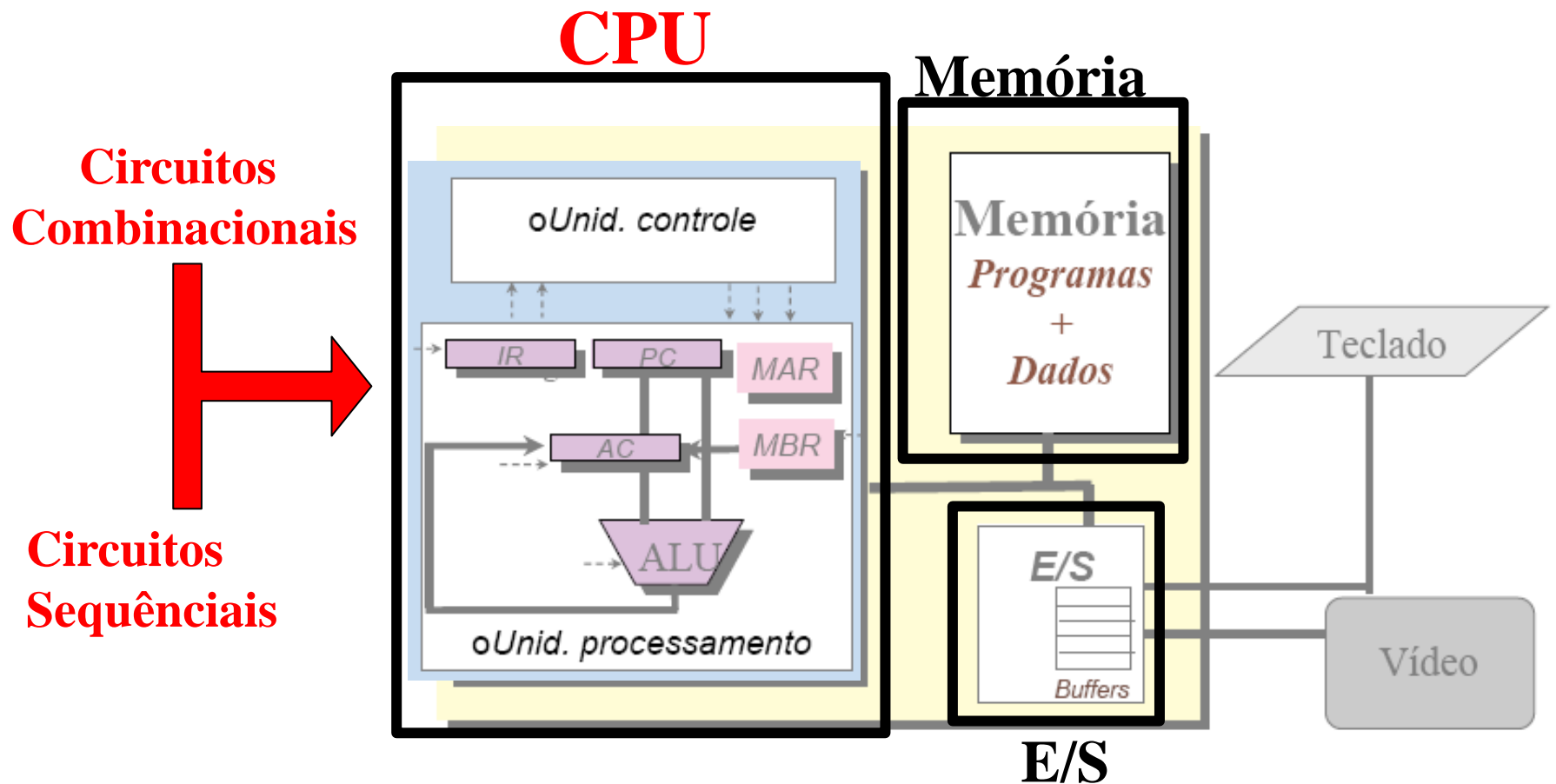

# Composição Básica de um Computador

- Blocos lógicos são categorizados de dois tipos:

## 1. **Combinacionais**

- Blocos sem memória
- A saída depende apenas da entrada atual

## 2. **Sequenciais**

- Blocos com memória
- Saídas podem depender tanto das entradas quanto do valor armazenado na memória, que é chamado de estado do bloco lógico

# Circuito Combinacional vs Circuito Sequencial

## CIRCUITOS COMBINACIONAIS

1. Codificador/decodificador
2. Comparadores
3. Geradores de paridade
4. Multiplexador/Demux
5. PLAs
6. Memórias ROM
7. Somador / Subtrator
8. ULA
9. Multiplicadores / Divisores

## CIRCUITOS SEQUENCIAIS

1. Latches
2. Flip-Flop
3. Registradores
4. Contadores
5. Máquina de Estados
6. Geradores de clock
7. Memória RAM
8. Sequenciadores

# Circuito Combinacional vs Circuito Sequencial

## CIRCUITOS COMBINACIONAIS

1. Codificador/decodificador
2. Comparadores
3. Geradores de paridade
4. Multiplexador/Demux
5. PLAs
6. Memórias ROM
7. Somador / Subtrator
8. ULA
9. Multiplicadores / Divisores

## CIRCUITOS SEQUENCIAIS

1. Latches
2. Flip-Flop
3. Registradores
4. Contadores
5. Máquina de Estados
6. Geradores de clock
7. Memória RAM
8. Sequenciadores

# Arquitetura

- Circuitos **combinacionais** e **sequenciais** estão presentes em diversas **arquiteturas (=ISA)**
  - **RISC-V**
  - **MIPS**
  - **Intel**
  - ...
- Nesta disciplina, focaremos nos circuitos para a arquitetura **RISC-V**


# Organização

- Além disso, a arquitetura **RISC-V** pode ter diferentes **implementações**:


1. **Monociclo**
2. **Multiciclo**
3. **Pipeline**




# Monociclo

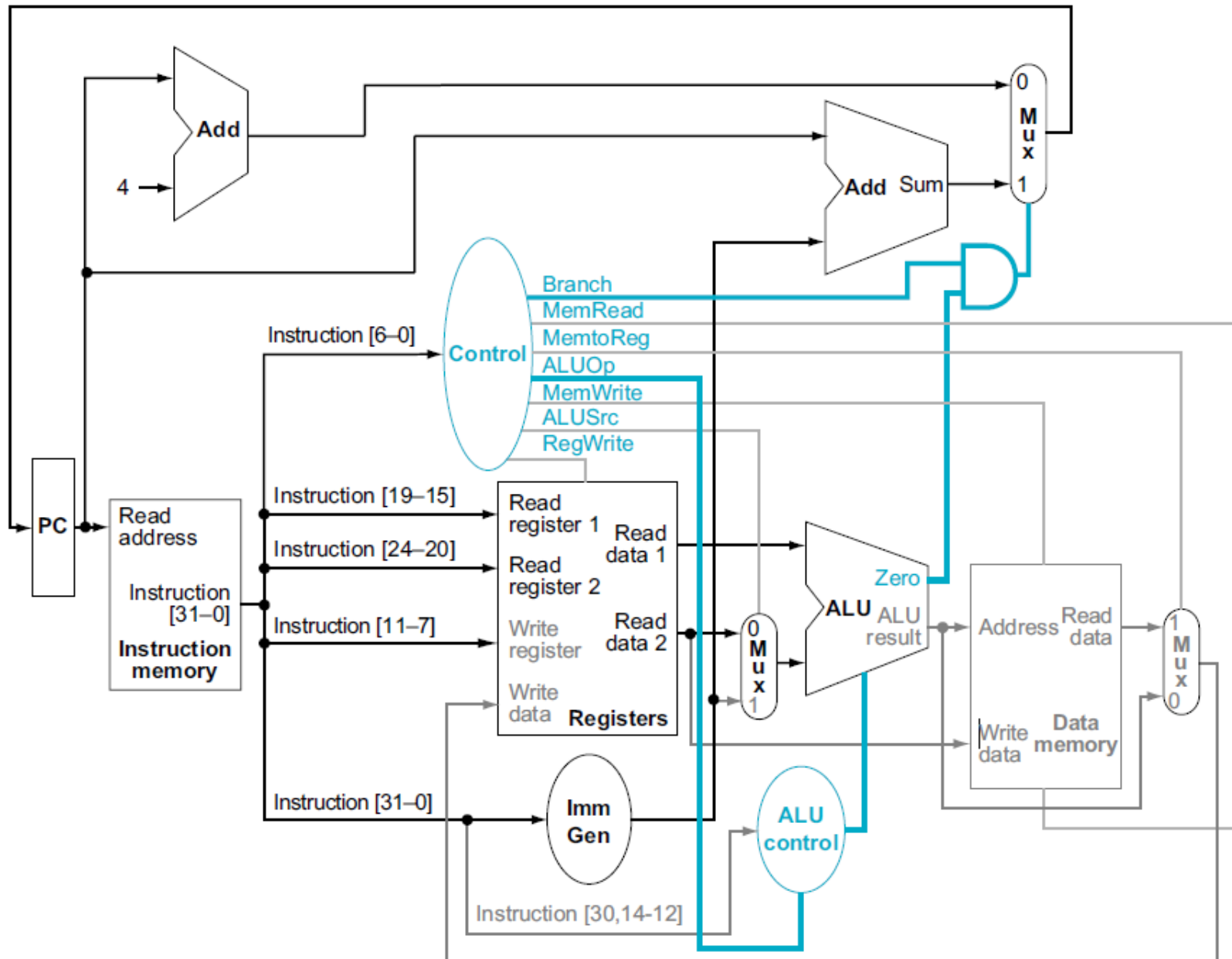

# Multiciclo

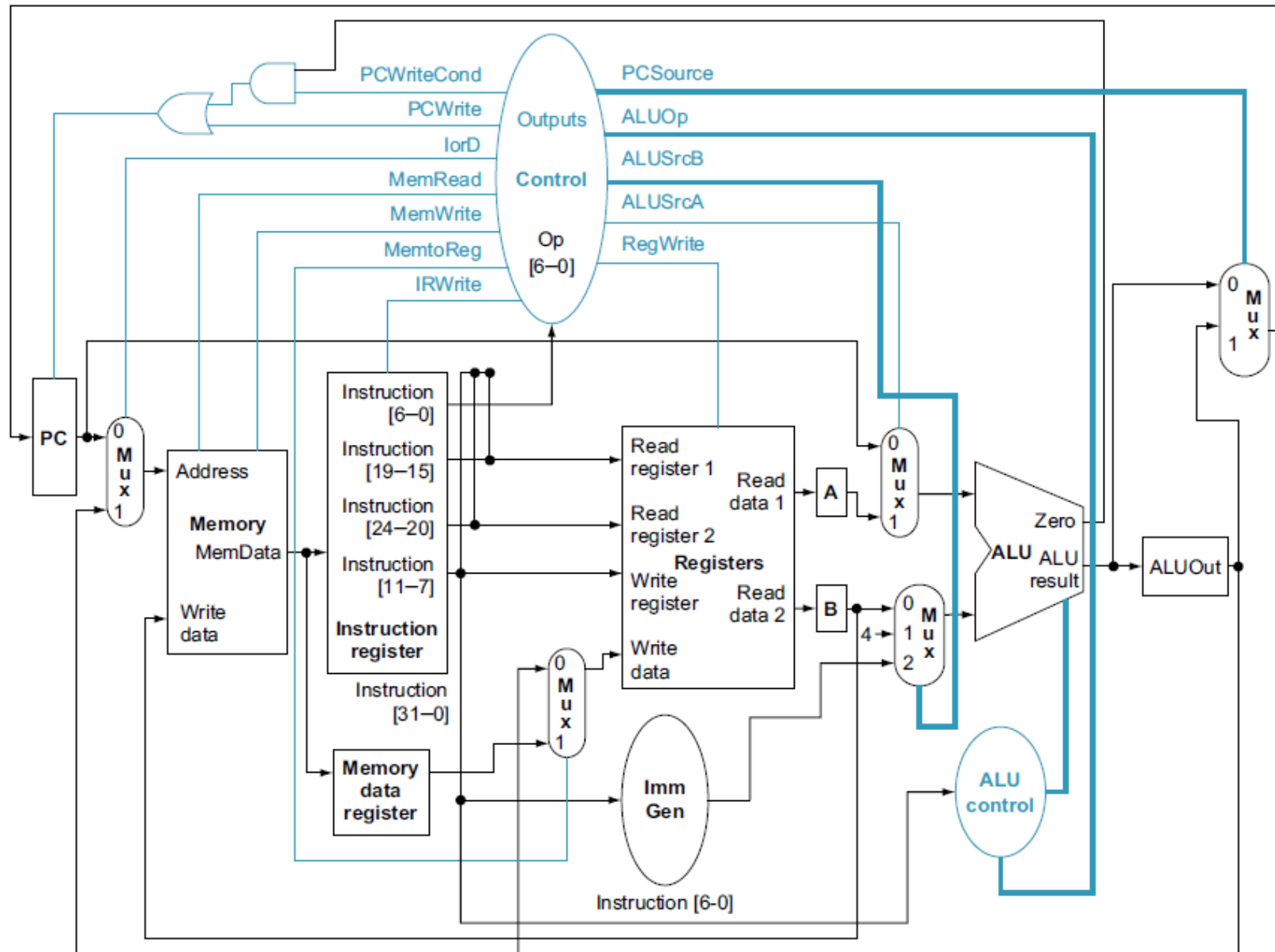

# Pipeline

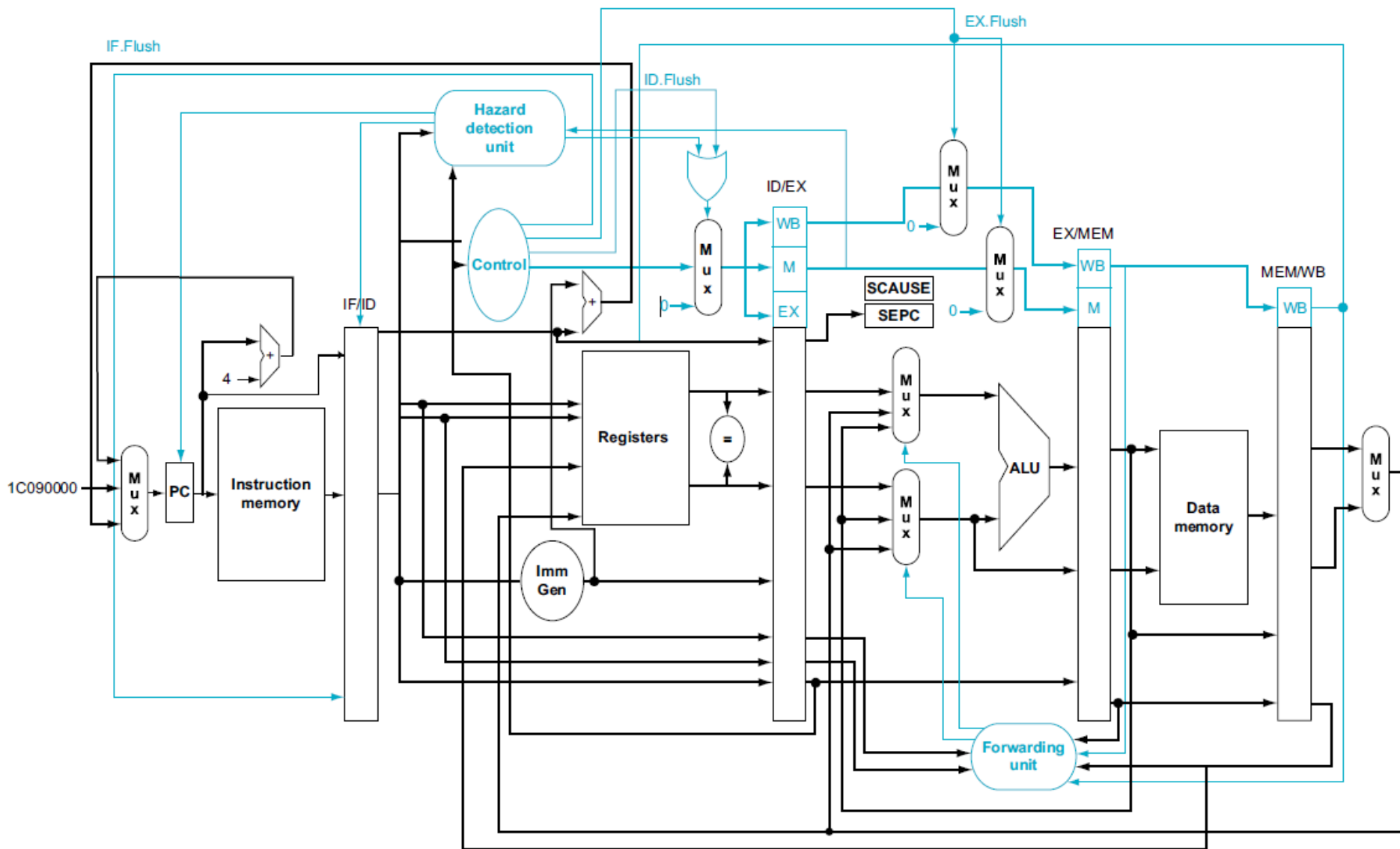


Decodificador

# *Decodificador*

- Bloco lógico utilizado para a construção de componentes maiores
- Tipo comum:
  - **Entrada de  $n$  bits** e  **$2^n$  saídas**
  - Apenas uma saída é ativada para cada combinação de entrada
  - O decodificador traduz a entrada de  **$n$  bits** em um sinal que corresponde ao **valor binário da entrada de  $n$  bits**
  - As saídas são, portanto, numeradas: **Out0, Out1, ..., Out $2^n - 1$**

- Ex: “*decodificador 3-a-8*”:  
**3 bits de entrada** e  **$2^3$**   
**saídas**

 Obs: Se o valor da entrada for **i**,  
então **Outi** será *verdadeiro* e  
todas as outras saídas serão falsas




a. A 3-bit decoder

Inputs			Outputs							
12	11	10	Out7	Out6	Out5	Out4	Out3	Out2	Out1	Out0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

b. The truth table for a 3-bit decoder

# Decodificador 3x8

 

a. A 3-bit decoder

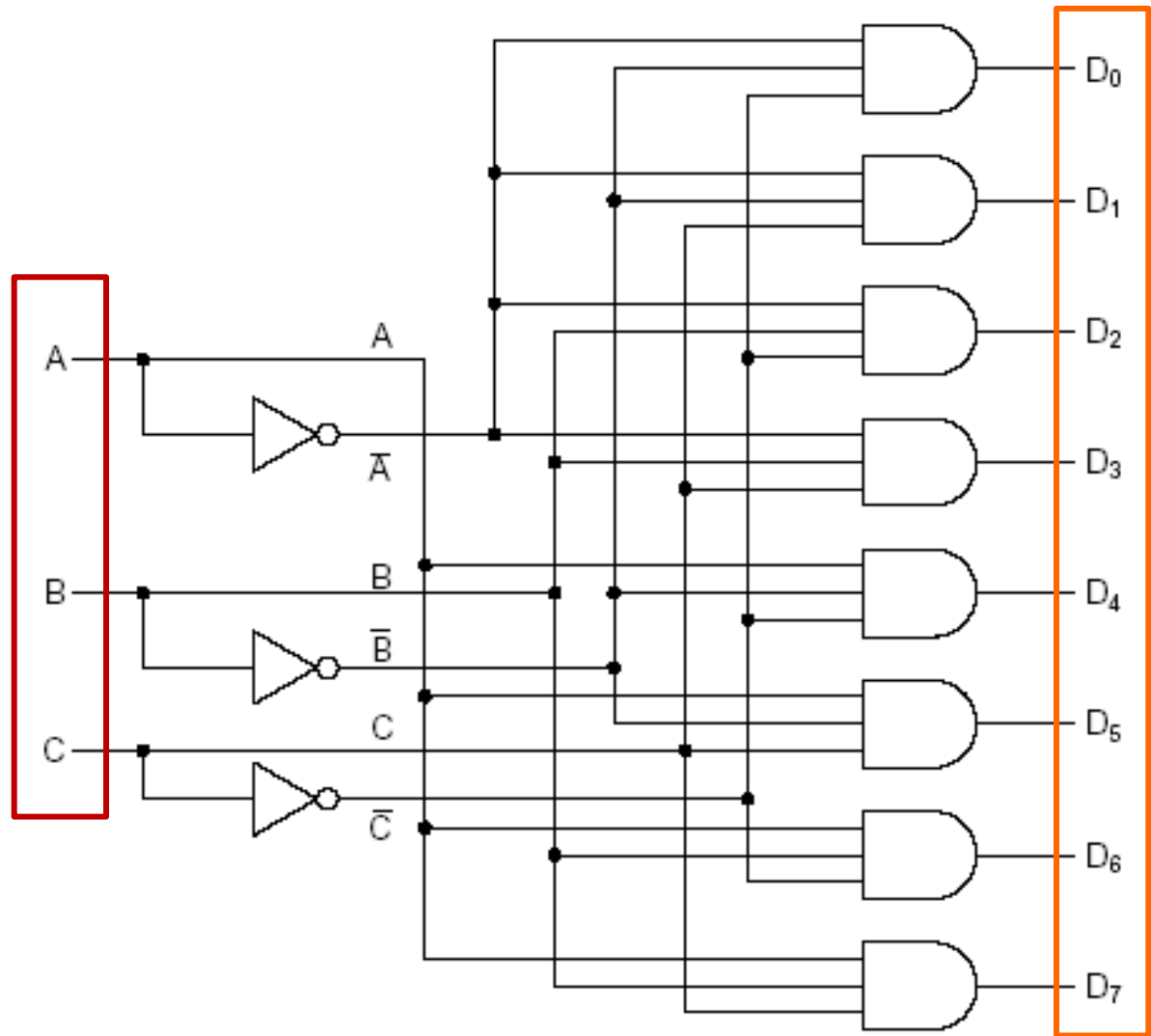


Figure 3-13. A 3-to-8 decoder circuit.

# *Decodificador*

- Quantas saídas para um decodificador com **5 entradas?**
- **$2^5 = 32$  saídas**
- Alguma semelhança com a arquitetura **RISC-V?**



# *Decodificador*

- Quantas saídas para um decodificador com **5 entradas?**
- **$2^5 = 32$  saídas**
- Alguma semelhança com a arquitetura **RISC-V**?
  - **RISC-V** possui um banco de **32 registradores!**
  - Portanto, um decodificador vai servir para endereçar cada um dos 32 registradores


# Multiplexador

# *Multiplexador (Mux)*


- Finalidade: selecionar uma de suas entradas e conectá-la à sua única saída
- Utiliza para isso um **seletor**, também chamado **valor de controle**: O sinal de controle que é usado para selecionar um dos valores de entradas de um multiplexador como sendo sua saída.
- Pode ter 2 ou mais **entradas**, mas apenas 1 **saída**
 
# *Multiplexador (Mux)*

- Ex: multiplexador de 3 entradas: **2 valores de dados** (A e B) e um **seletor** (S)



S	C
0	A
1	B

 



Obs: com **n** entradas de dados: necessário  $\lceil \log_2 n \rceil$  **seletores**

$$C = (A \cdot \bar{S}) + (B \cdot S)$$

# *Multiplexador (Mux)*


- Um **multiplexador** é basicamente:
  1. Um **decodificador** que gera **n sinais**, cada um indicando um **valor de entrada diferente**
  2. Um arranjo de **n portas AND**, cada uma combinando **uma das entradas** com um **sinal do decodificador**
  3. Uma **única porta OR** maior que incorpora as saídas das portas **AND**

# *Multiplexador com 8 entradas*

  

**Figure 3-11.** An eight-input multiplexer circuit.

# Multiplexador com 8 entradas

 

entradas →

seletores →

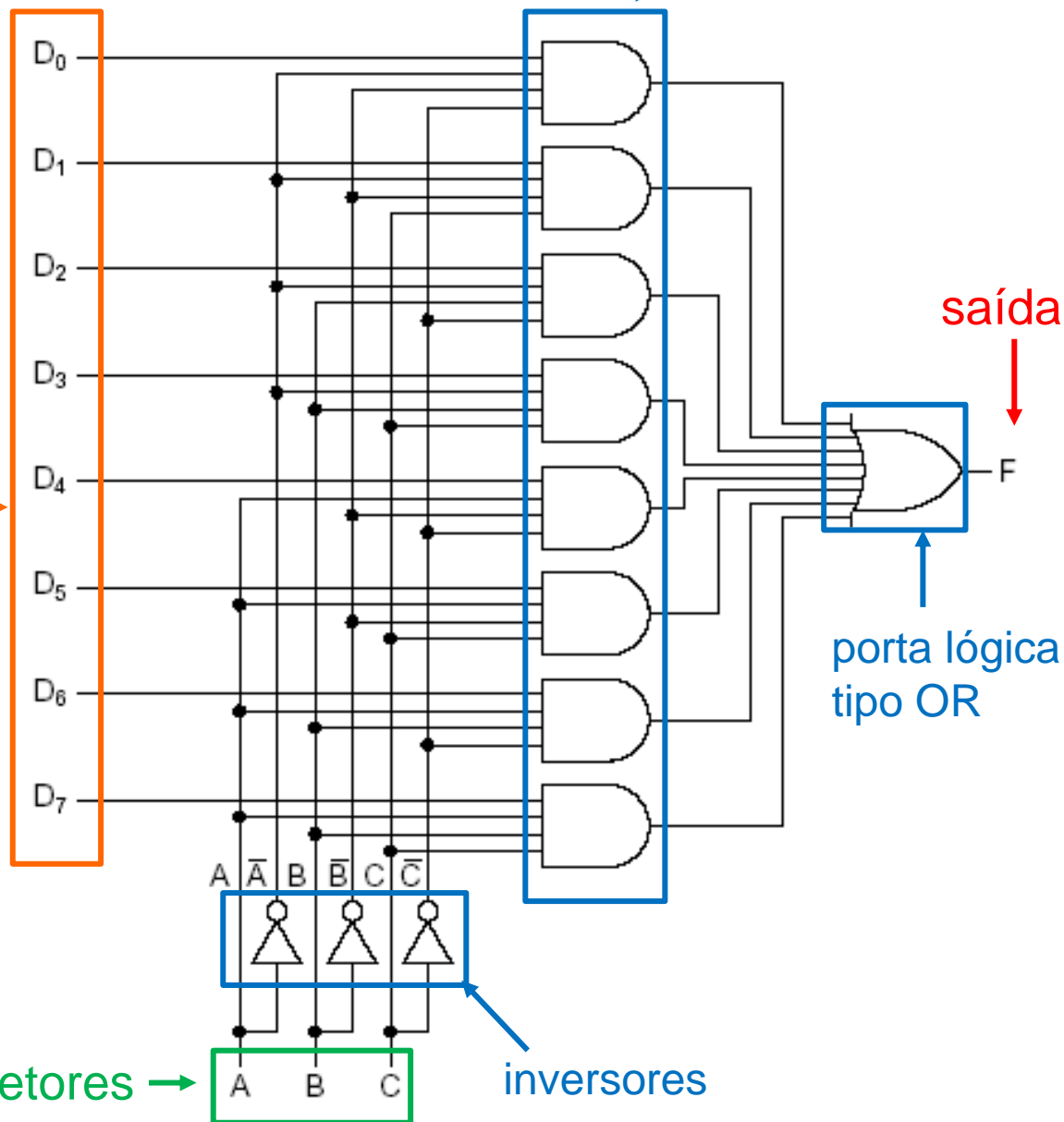


Figure 3-11. An eight-input multiplexer circuit.

PLA



# *Lógica de 2 níveis*

- Representação de 2 níveis:
  - Forma canônica de uma **função lógica**: cada **entrada** é uma *variável afirmada* ou *negada* (*complemento*)
  - Existe apenas 2 níveis de portas lógicas: uma sendo **AND** e outra **OR**, com um possível **INVERSOR** na saída final
  - Pode ser através da *soma de produtos* ou do *produto de somas*.

# *Lógica de 2 níveis*

- Ex1:  $E = (A \cdot B \cdot \bar{C}) + (A \cdot C \cdot \bar{B}) + (B \cdot C \cdot \bar{A})$ 
  - Equação está na forma de **soma de produtos**
  - 2 níveis de lógica e inversores apenas em variáveis individuais

- A equação abaixo está na forma de **produtos de somas**:

$$E = \overline{(\bar{A} + \bar{B} + C) \cdot (\bar{A} + \bar{C} + B) \cdot (\bar{B} + C + A)}$$

- Não vamos usar!

# *Lógica de 2 níveis*


- É possível observar que qualquer função lógica pode ser representada como uma **soma de produtos** construindo tal representação a partir da tabela verdade.

A	B	C	S	
0	0	0	0	
0	0	1	1	$\Rightarrow \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C$
0	1	0	1	$\Rightarrow \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}$
0	1	1	0	
1	0	0	1	$\Rightarrow A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$
1	0	1	0	
1	1	0	0	
1	1	1	1	$\Rightarrow A \cdot B \cdot C$

$$D = (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C) + (\bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}) + (A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}) + (A \cdot B \cdot C)$$
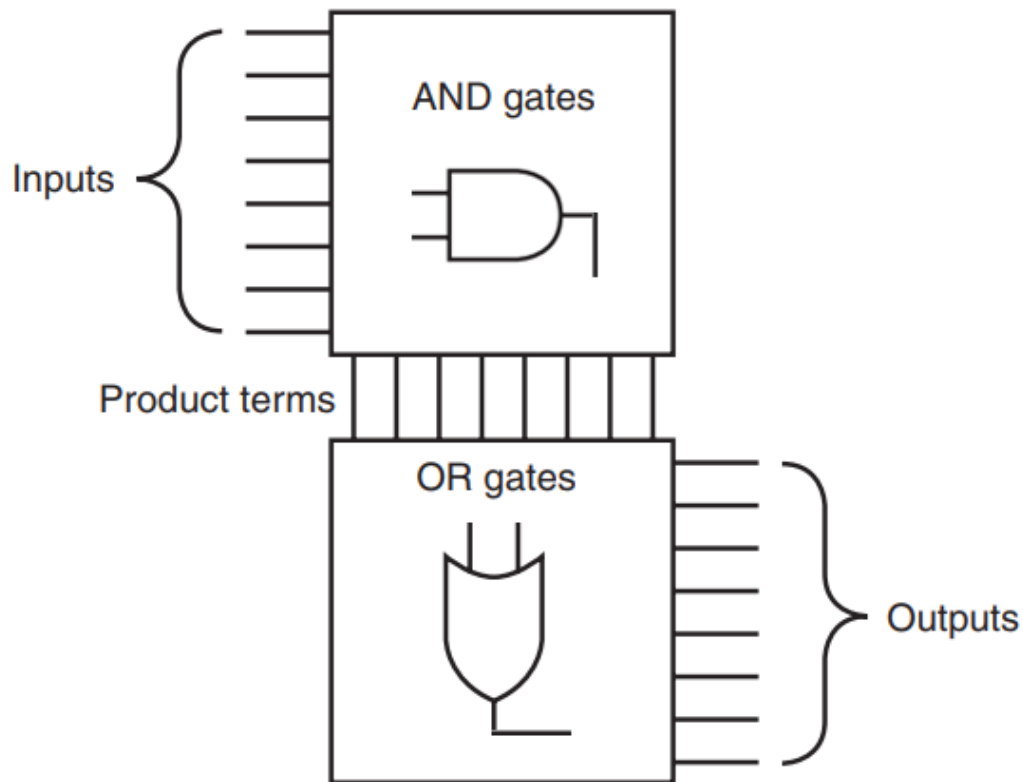
# *PLA*


- A representação da soma dos produtos corresponde a uma implementação de uma **matriz lógica programável (PLA)**




- Um arranjo de AND's seguido por um arranjo de OR's
- Uma porta AND pode ter qualquer número de entradas, e corresponde a um termo do produto
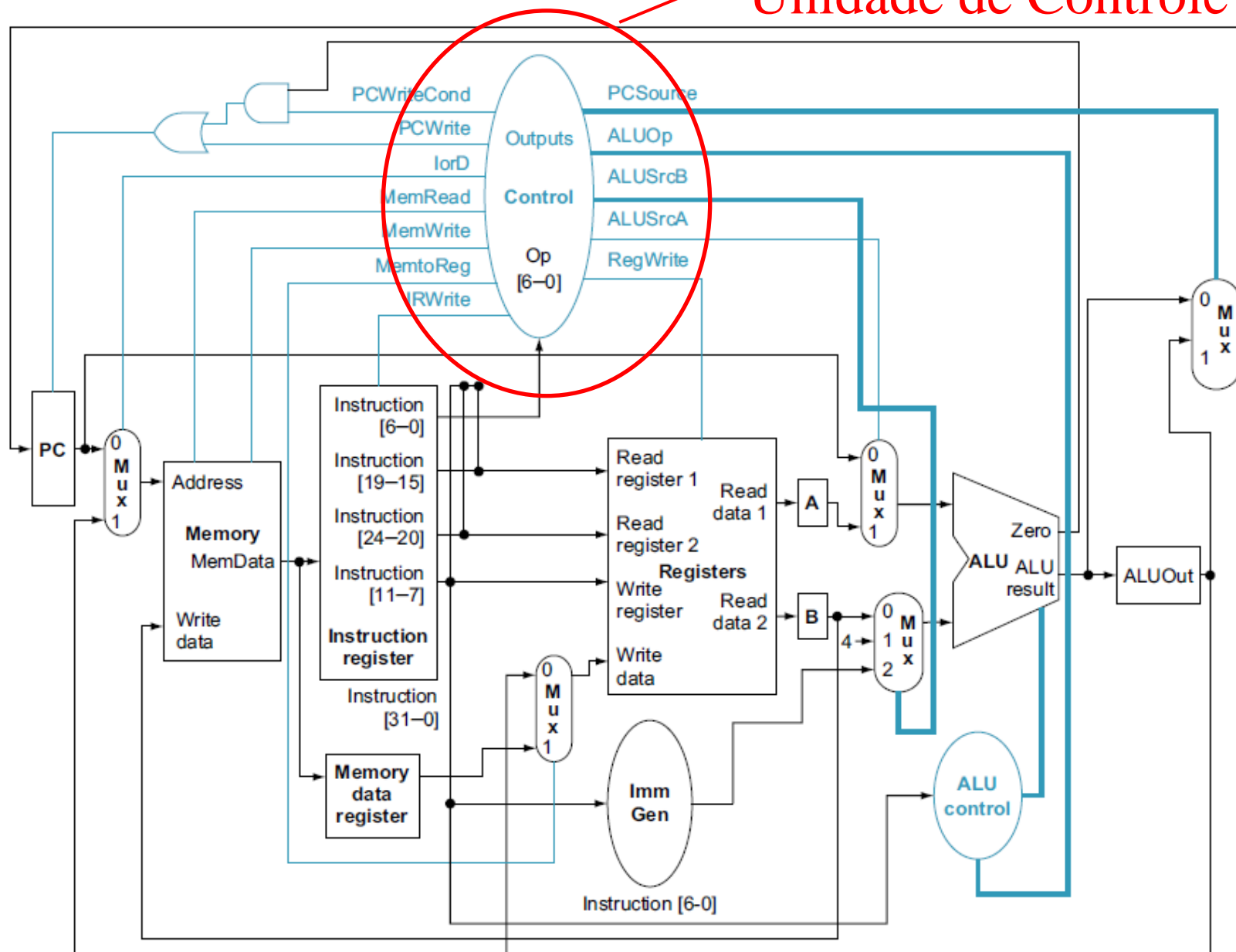
# Multiciclo

Um PLA está presente na  
Unidade de Controle



# Unidade de Controle da MIPS

 


# Unidade Lógico Aritmética

# *Instruções executadas pela ULA*

Instruções	Operação	Operações: and or soma subtração ...
add rd, rs1, rs2 sub rd, rs1, rs2 addi rd, rs1, imm	rd = rs1 + rs2 rd = rs1 - rs2 rd = rs1 + imm	
lw rd, imm(rs1) sw rs2, imm(rs1) ld rd, imm(rs1) sd rs2, imm(rs1)	rd = M[imm + rs1] M[imm + rs1] = rs2 rd = M[imm + rs1] M[imm + rs1] = rs2	
or rd, rs1, rs2 and rd, rs1, rs2 xor rd, rs1, rs2	rd = rs1   rs2 rd = rs1 & rs2 rd = rs1 xor imm	
bne rs1, rs2, L beq rs1, rs2, L	if (rs1 != rs2) go to (PC+constante) if (rs1 == rs2) go to (PC+constante)	
jal rd, imm jalr rd, imm(rs1)	jal rd, imm jalr rd, imm(rs1)	
sll rd, rs1, rs2 srl rd, rs1, rs2	sll rd, rs1, rs2 srl rd, rs1, rs2	





# *ULA (1bit)*

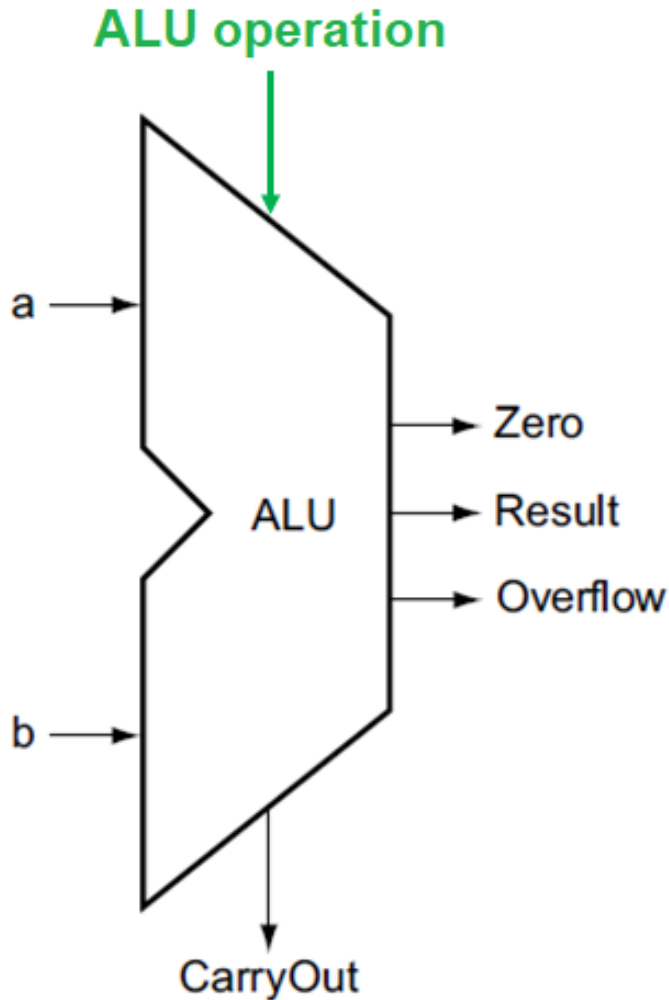

- **a, b:** operandos
- **ALU operation:** qual operação será feita
- **Result:** resultado da operação
- **Zero:** bit em 1, se o resultado da operação resultou em zero
- **Overflow:** bit em 1, se gerou overflow


# *ULA - and e or (1 bit)*

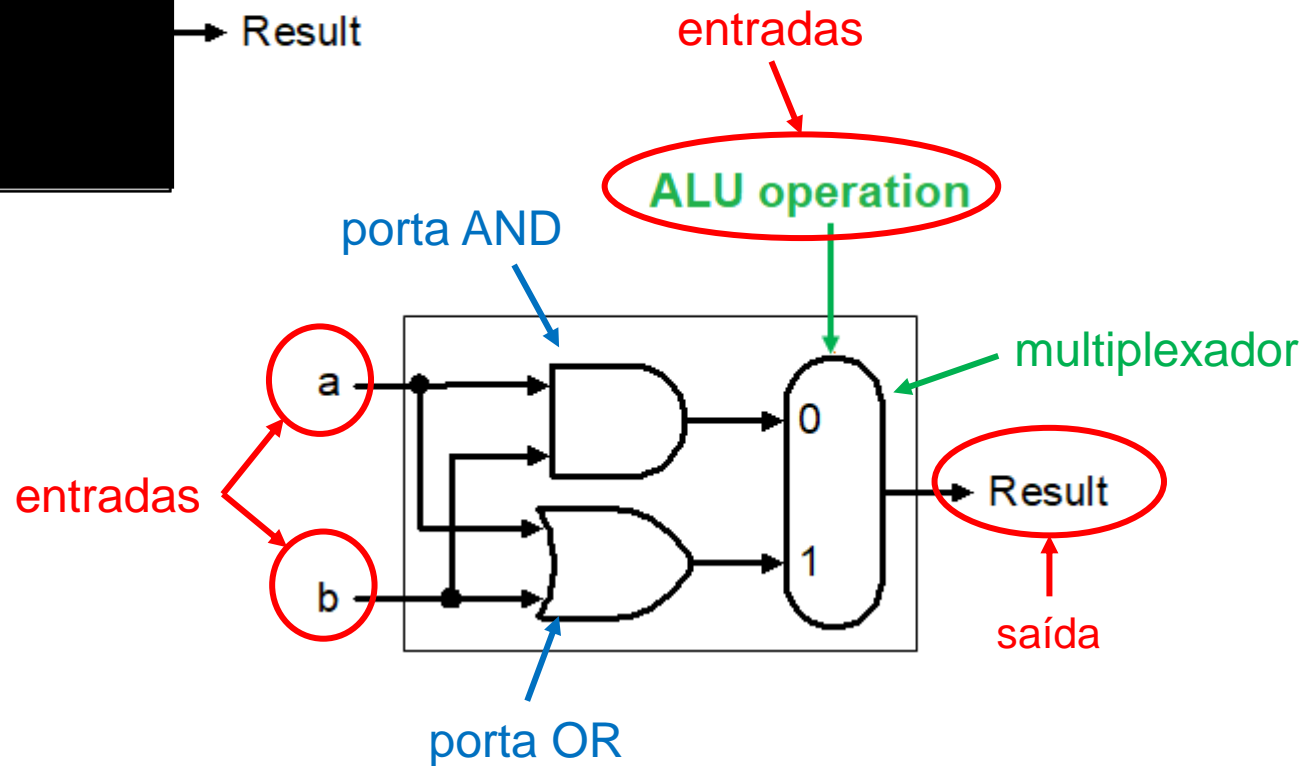 
 
# *ULA - soma (1 bit)*

- Com a operação de *soma*
- *Full Adder* ou (3,2)-adder
- É possível especificar as saídas baseado nas entradas através da tabela-verdade

$$\begin{array}{r} C_{out} \ C_{in} \\ + \ A \\ \quad B \\ \hline S \end{array}$$



S	C	B	S	C <sub>out</sub>
0	A	0	0	0
1	B	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

# ULA - soma (1 bit)

- Simplificação do circuito por Mapa de Karnaugh
- Para a saída  $C_{out}$

$C_{in}$	$A$	$B$	$S$	$C_{out}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


$C_{out} = ??$

		$\overline{C_{in}}$	$C_{in}$
		0	1
$\overline{A}\overline{B}$	00	0	1
$\overline{A}B$	01	2	3
$AB$	11	6	7
$A\overline{B}$	10	4	5

$$\boxed{AB} + \boxed{AC_{in}} + \boxed{BC_{in}}$$

$$C_{out} = AB + C_{in}(A + B)$$

# *ULA - soma (1 bit)*


 


## *ULA - soma (1 bit)*

- No entanto, sabemos que os registradores RISC-V têm 32 bits de largura
- Portanto, precisamos de uma ULA de 32 bits
- Conectaremos 32 ULAs de 1 bit para criar a ULA desejada.

# *Implementação da ULA (operação de soma com 32 bits)*


- Soma dos bits de maneira sequencial

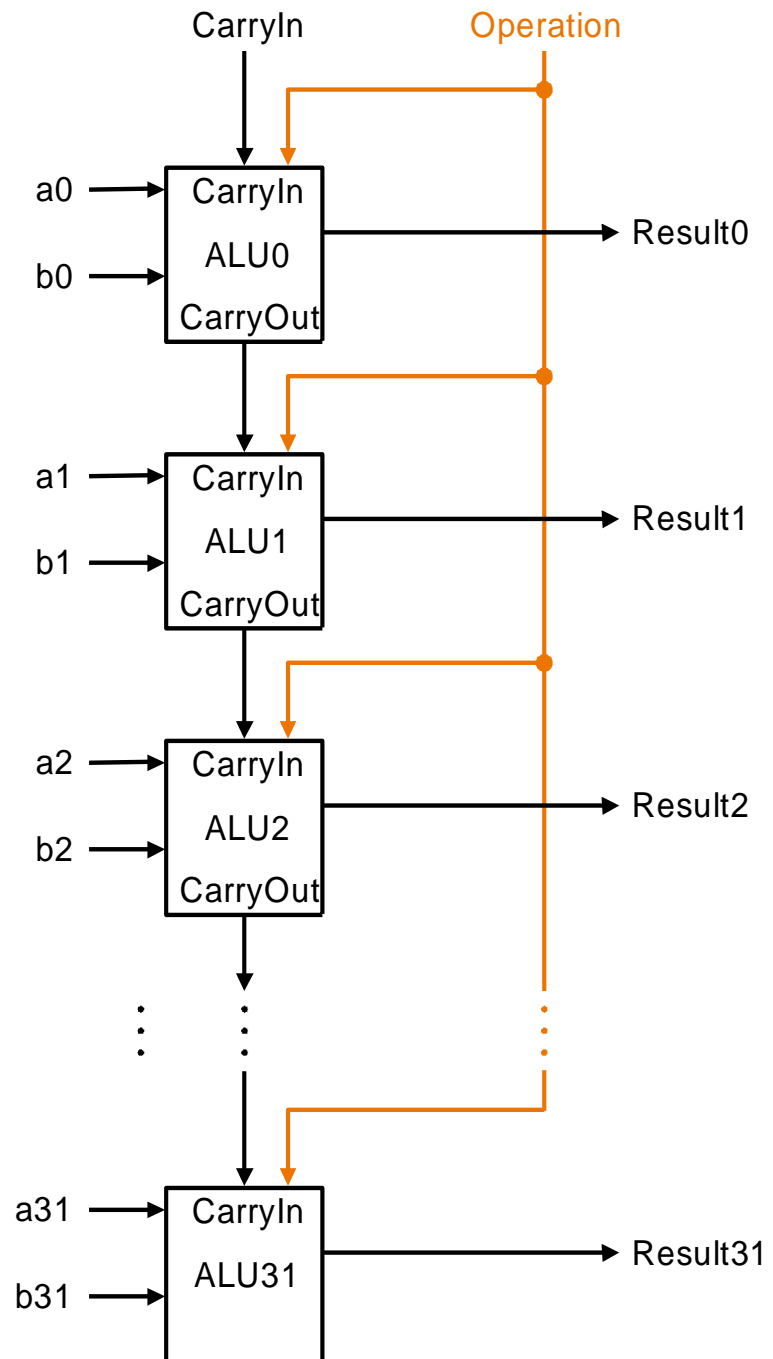 

# *ULA (soma otimizada com 3 bits)*

- Soma dos bits em paralelo

Circuito Somador  
*Look-Ahead Carry*

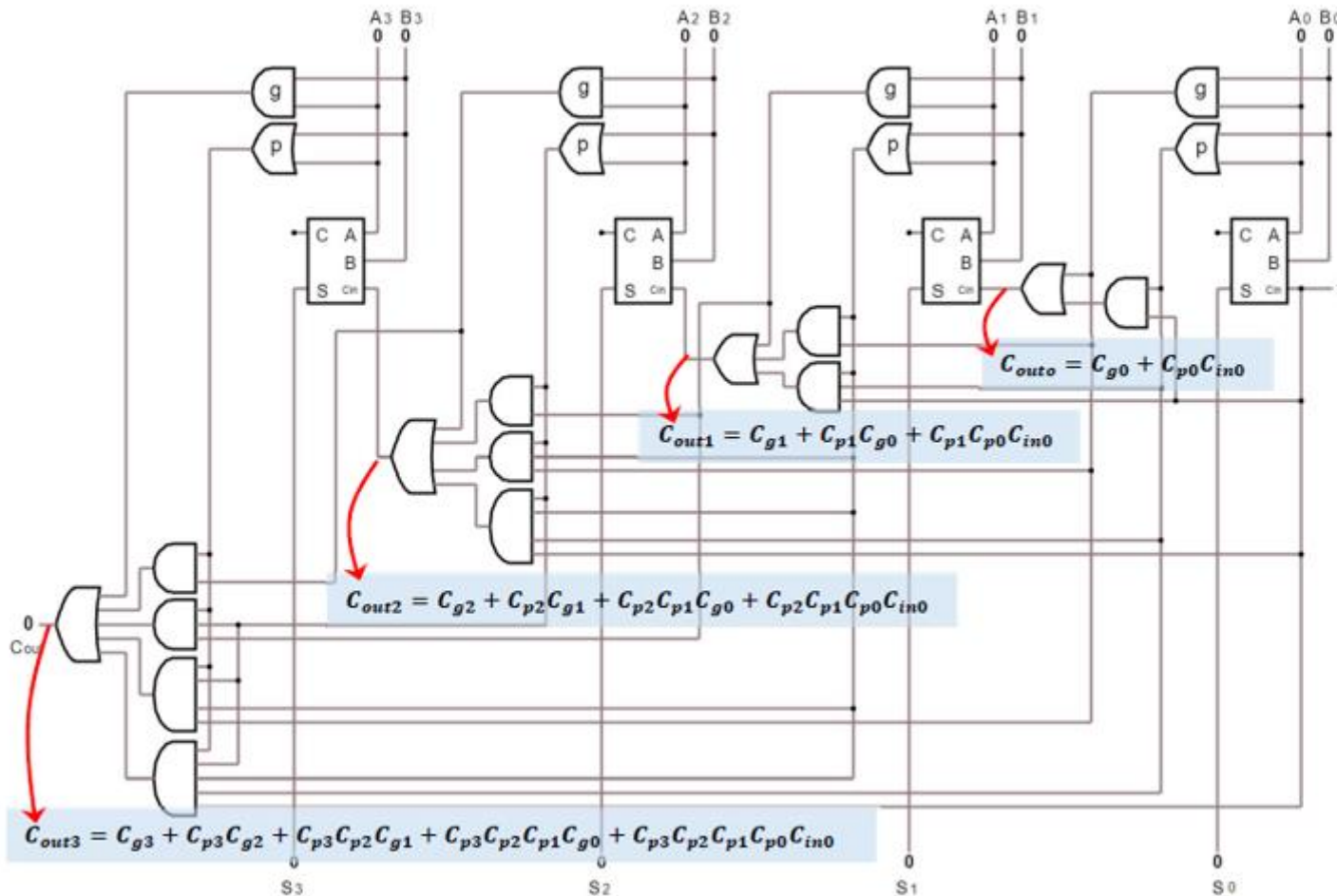



# *ULA (soma, subtração, AND e OR)*


- Subtração:

$$a - b = a + (-b) = a + \bar{b} + 1$$

 
# *ULA (soma, subtração, AND e OR)*

$$a - b = a + (-b) = a + \bar{b} + 1$$


- **Binvert**: para indicar que **b** deve ser invertido
- **CarryIn** vale 1, nestes casos, para ser somado ao b
- **Operation** seleciona o resultado da soma para ser transmitido



# Implementação da ULA

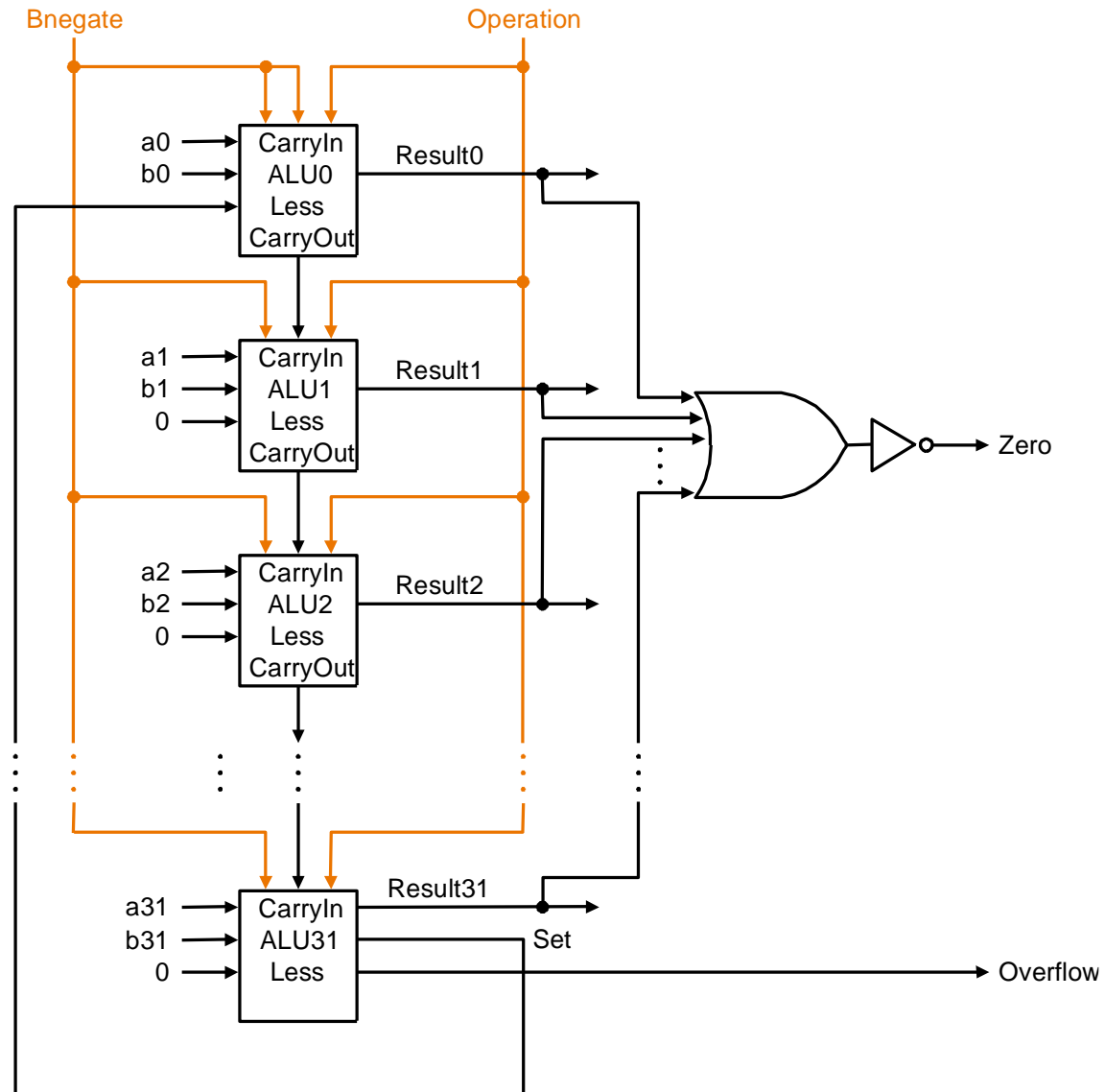


# Banco de Registradores

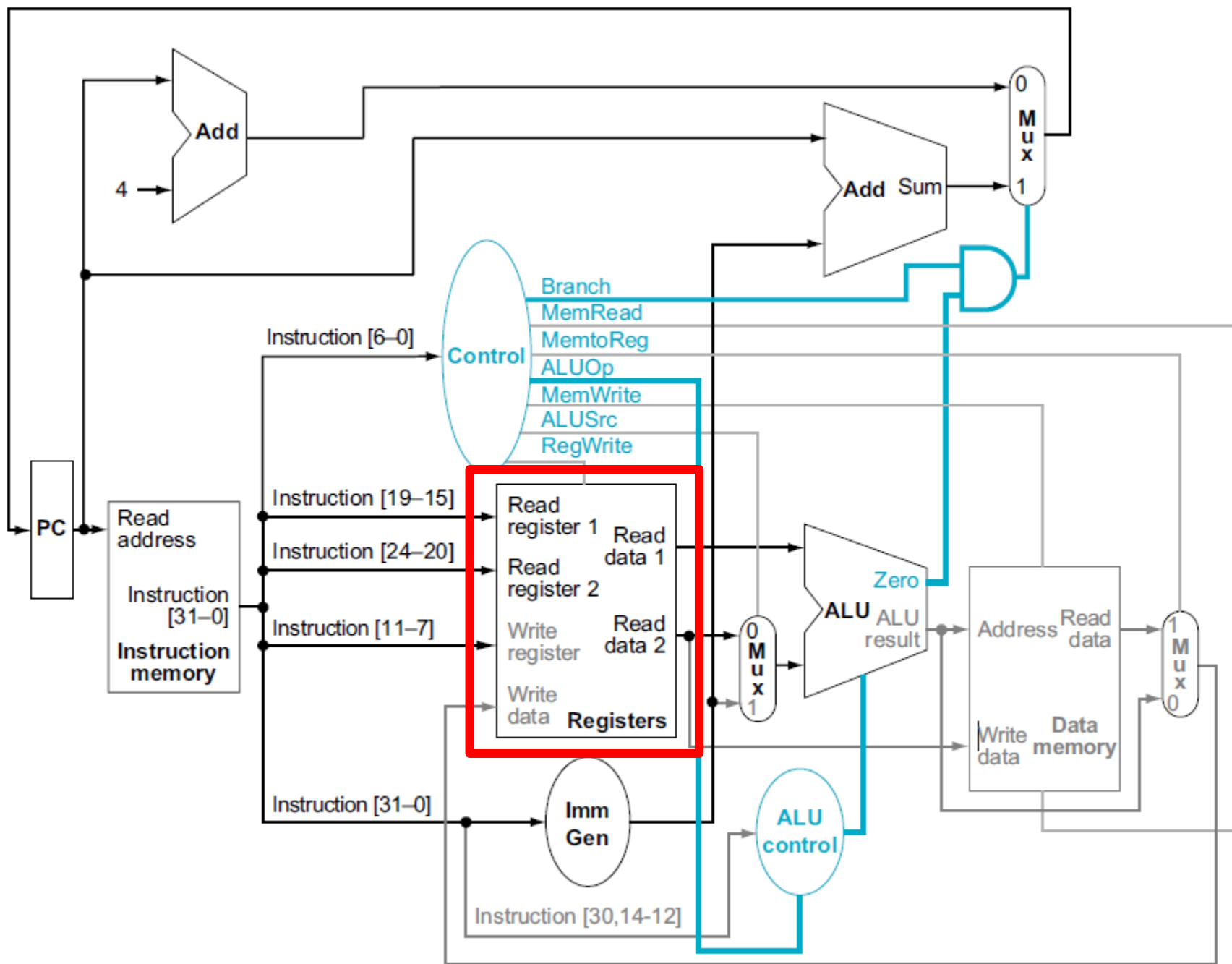


# *Implementação do conjunto de Registradores*
 
## **Latches:**

- Para armazenar 1 bit
- Sensível ao nível do sinal de controle




 - O estado (**Q**) muda sempre que a entrada mudar (**D**) e o sinal de clock (**C**) estiver ativo




# Implementação do conjunto de Registradores

- **Flip-flops**
- Para armazenar 1 bit

 

 
- o estado (**Q**) muda somente na transição do clock (**C**)...
- ...de 0 para 1,
- ...ou de 1 para 0 (exemplo abaixo)


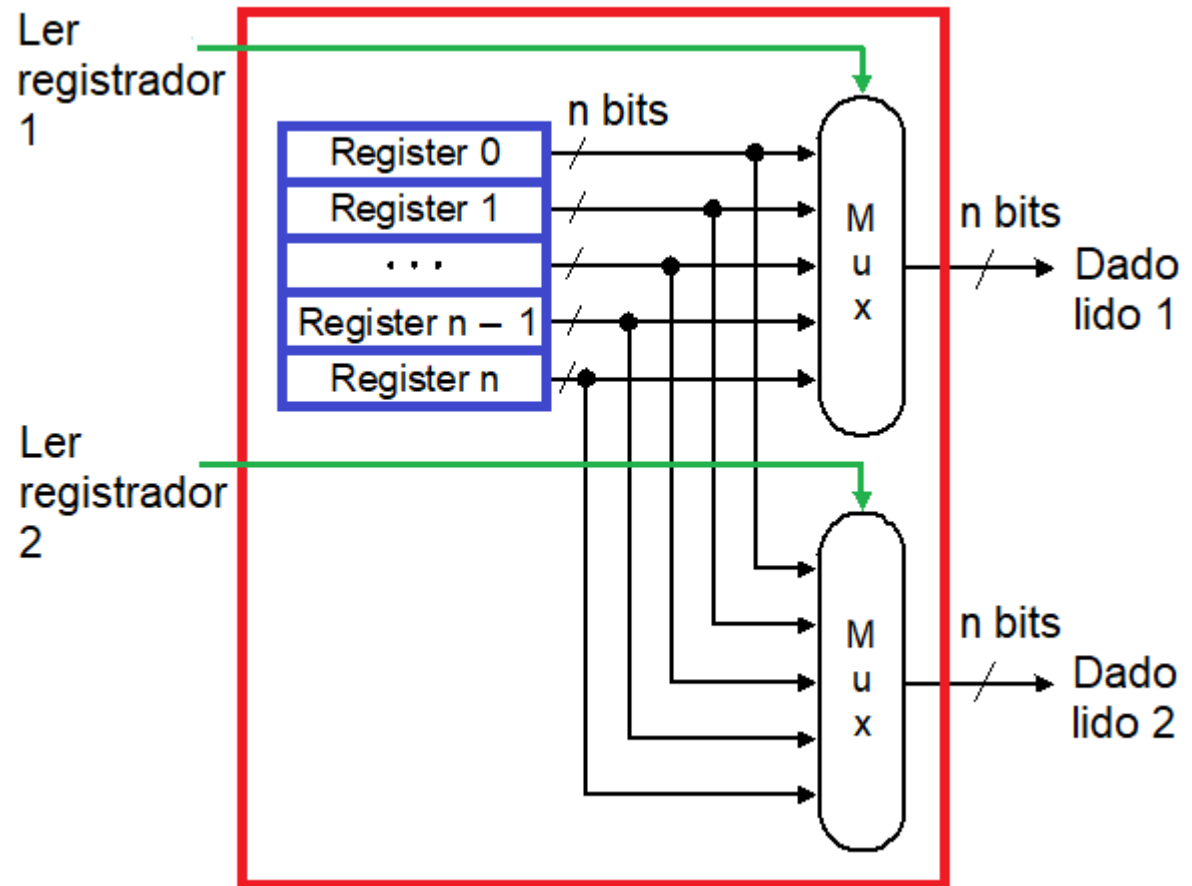
# Implementação do conjunto de Registradores (*leitura*)

Ex: deseja-se ler os registradores de números 1 e 2


- **Seletores** dos Mux's selecionam os dois registradores
- Saídas de **n bits** com as informações dos registradores





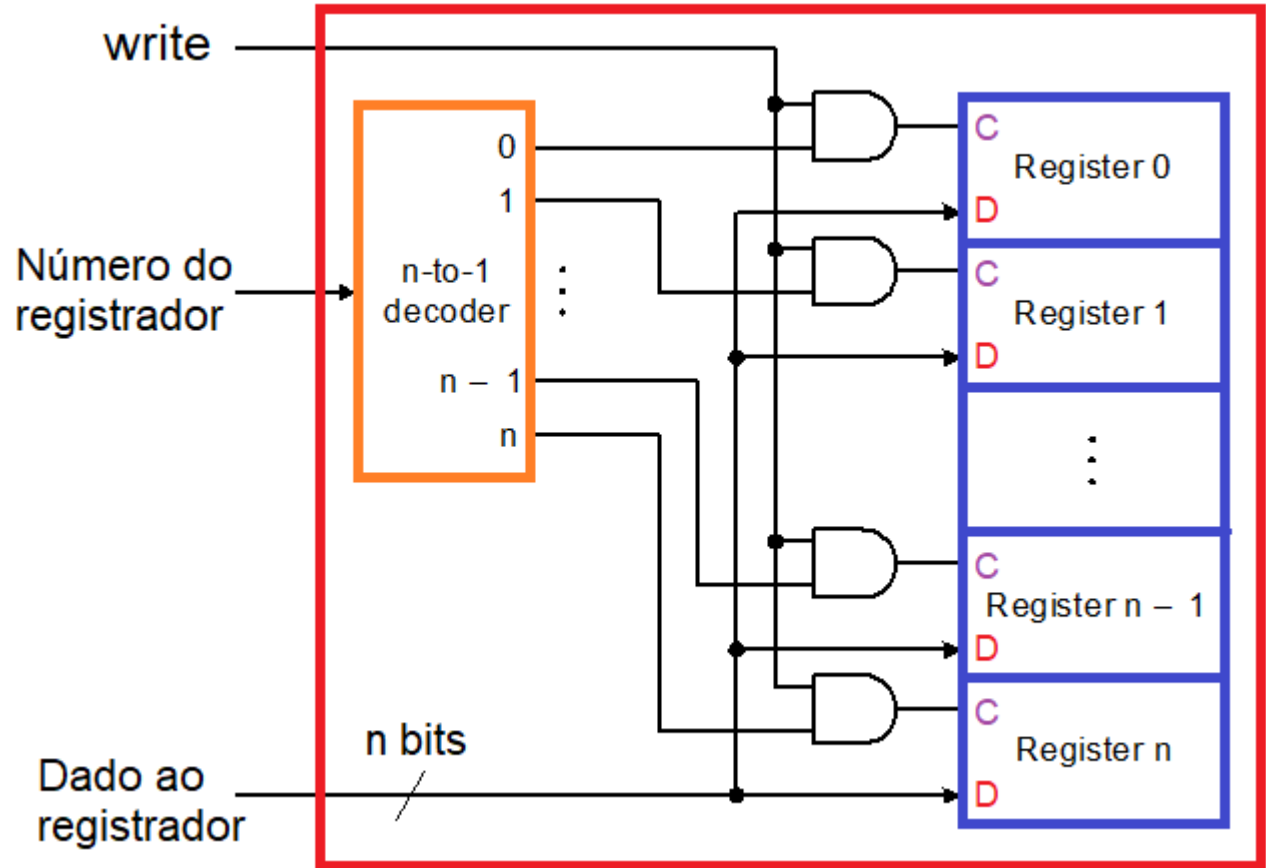
# Implementação do conjunto de Registradores (*escrita*)

- **Decodificador** na entrada seleciona o registrador que vai ser escrito
- Sinal *write* ativo
- *Register data* com a informação a ser gravada (**n bits**)



# Implementação do conjunto de Registradores 4x3


- Questão: qual seria a “malha” do RISC-V?  
Quanto flip-flops?
- 32x32

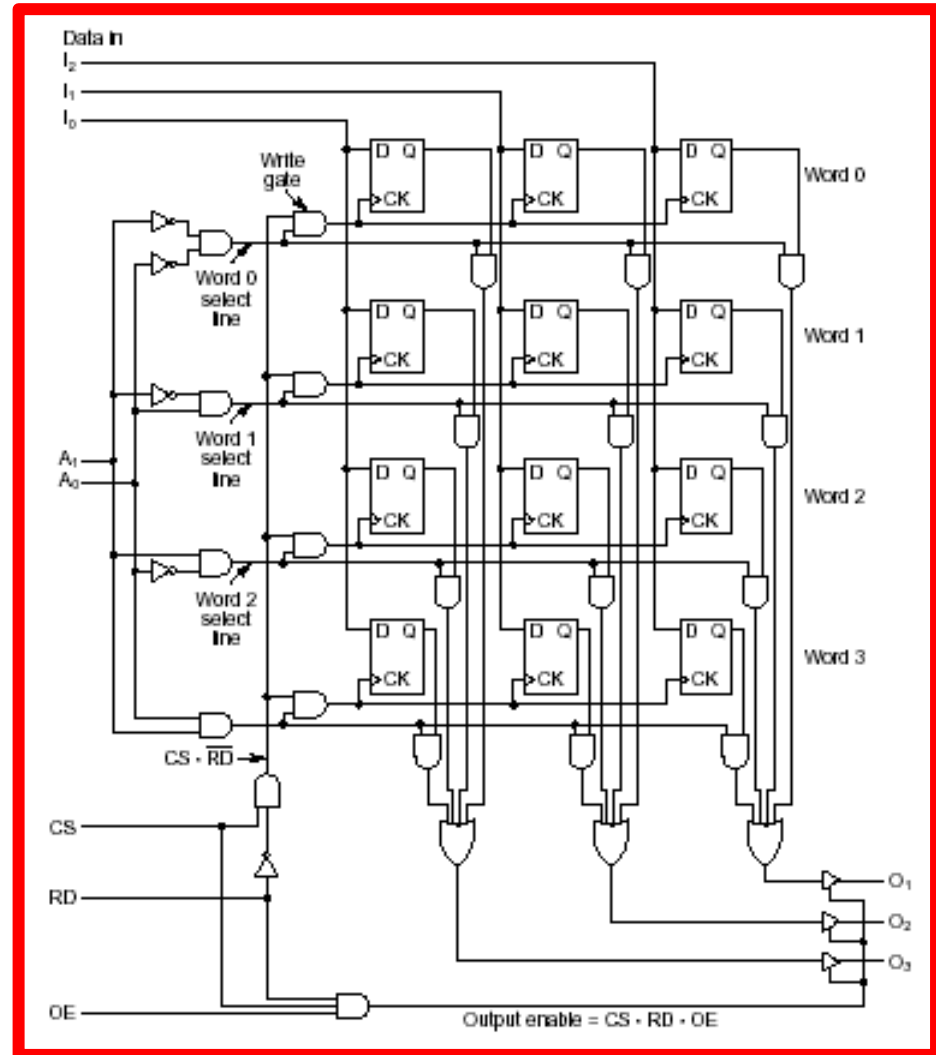

**Figure 3-29.** Logic diagram for a  $4 \times 3$  memory. Each row is one of the four 3-bit words. A read or write operation always reads or writes a complete word.

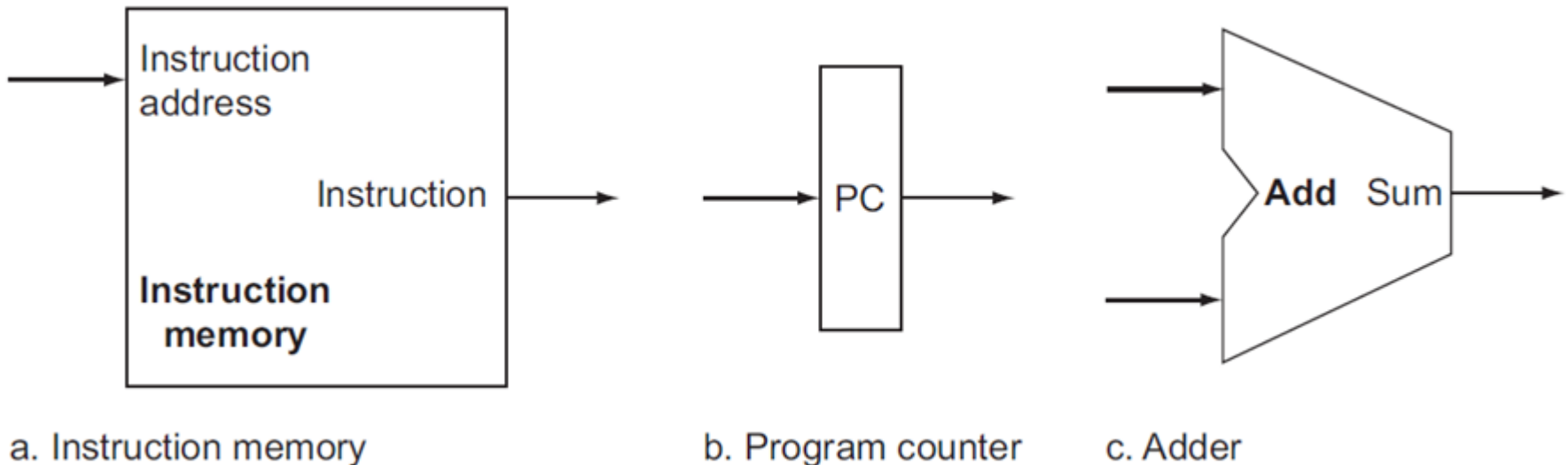
# *Elementos necessários para a implementação do RISC V*

- Dois elementos de estado são necessários para armazenar e acessar instruções: **memória (RAM) das instruções** e o **PC**; e um **somador** é necessário para computar o endereço da próxima instrução



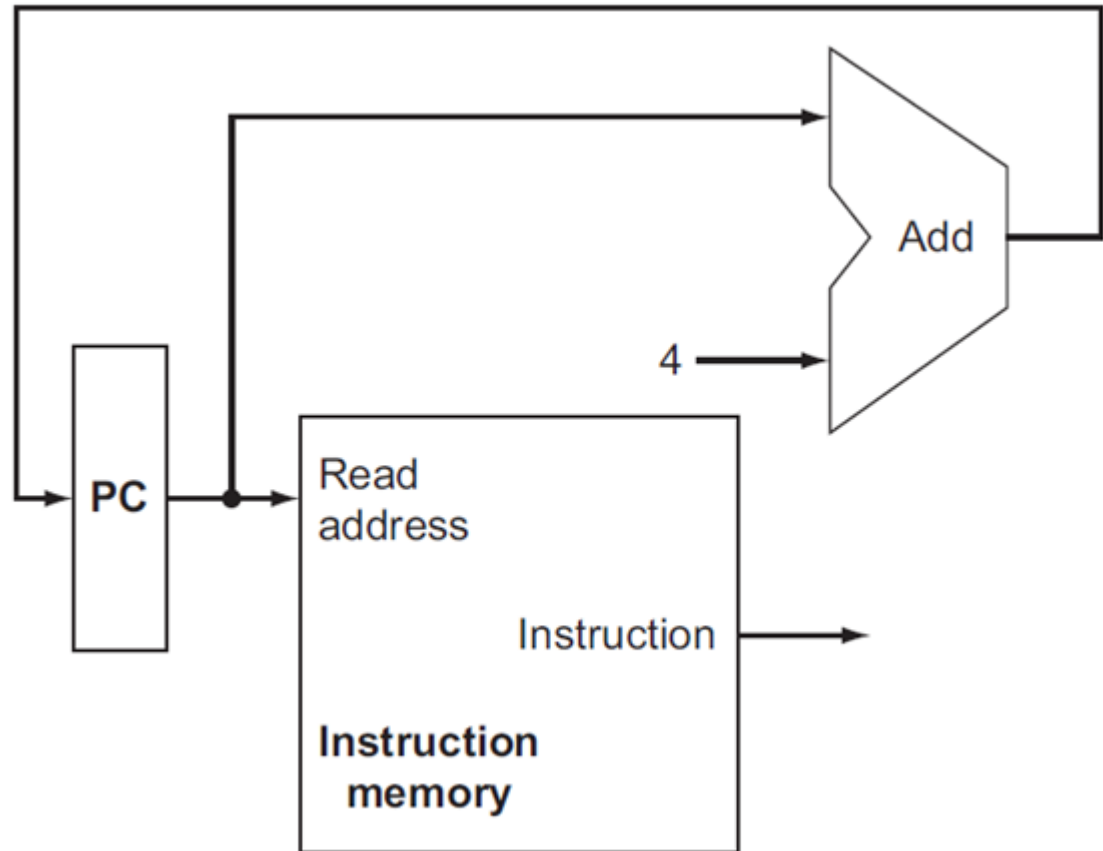
# *Elementos necessários para a implementação do RISC V*

- Parte do caminho de dados que busca instruções e incrementa o PC


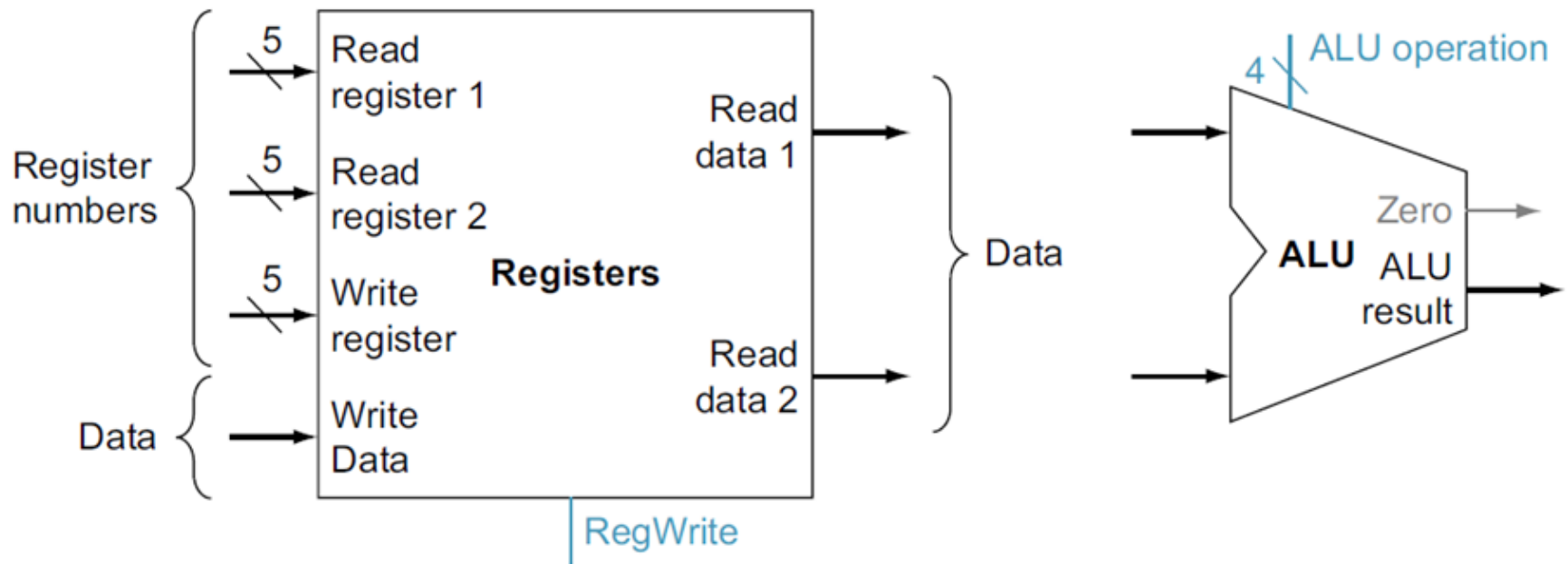
# *Elementos necessários para a implementação do RISC V*

- Dois elementos necessários para implementar operações do **Tipo-R** são: o **conjunto de registradores** e a **ALU**




a. Registers

b. ALU
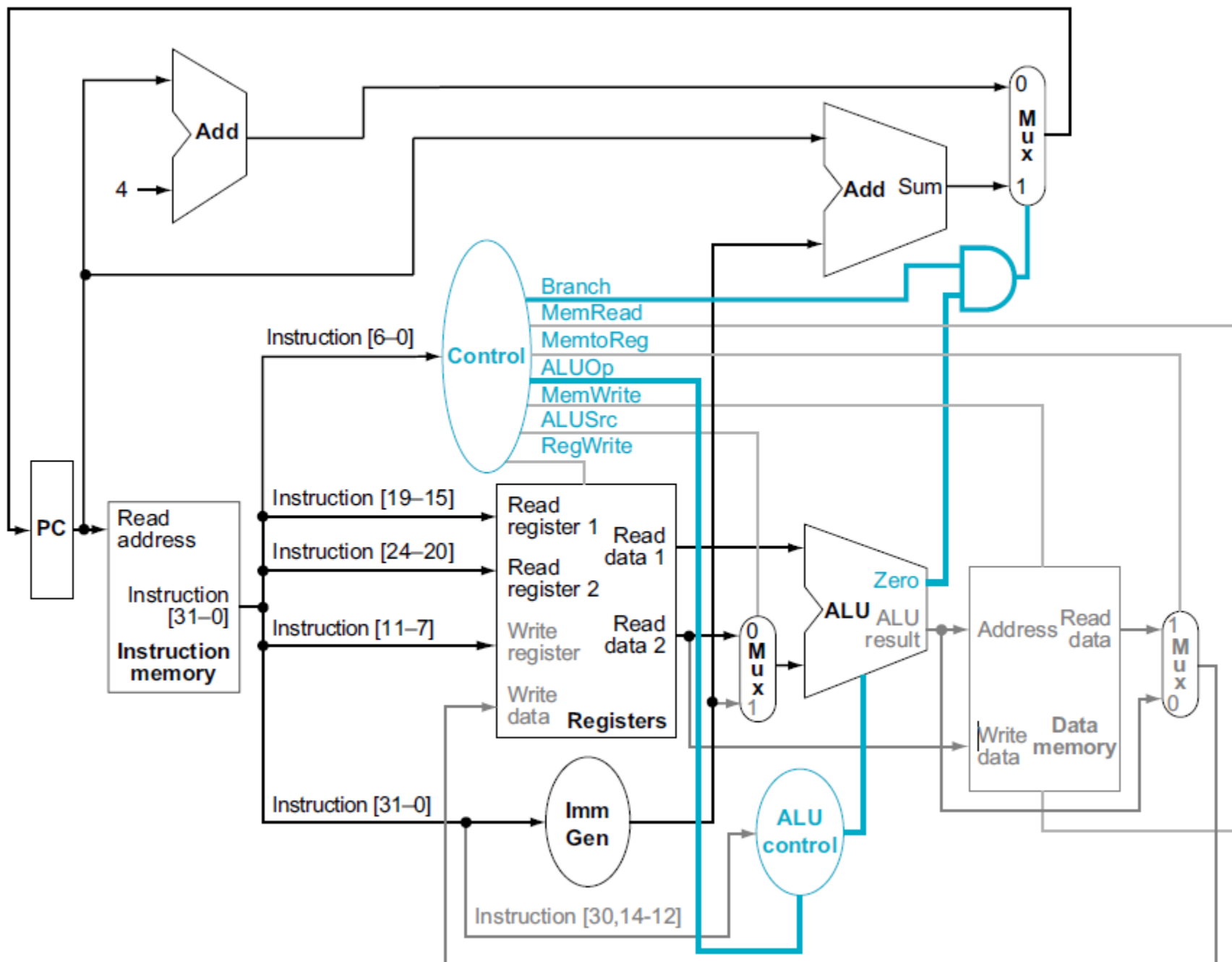
# *Execução de Instruções*

- É dividido em vários passos:
  - Busca a próxima instrução da memória;
  - Atualiza o **contador de programa** (Registrador) para que ele aponte para a próxima instrução;
  - Determina o **tipo da instrução** (Decodifica a instrução);
  - Acessa os dados contidos em [registradores](#)
  - Executa a instrução (faz a operação na **ULA**)
  - Armazena o resultado em [locais apropriados](#)
  - Volta ao passo 1 (inicia a execução da próxima instrução)



# Referências

- PATTERSON, David A; HENNESSY, John L; Computer Organization and Design – The hardware/software interface RISC-V edition; Elsevier – Morgan Kaufmann/Amsterdam.
- PATTERSON, David; Waterman, Andrew; The RISC-V reader: an open architecture atlas; First edition. Berkeley, California: Strawberry Canyon LLC, 2017.



# Referências

- Slides do projeto de Ensino de Sistemas Digitais; Prof. Jorge Habib Hanna el Khouiri; 2020.